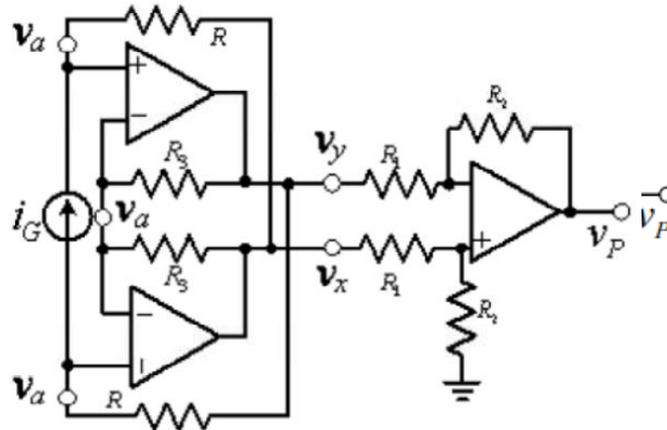


Jul 2020

4. [15] U kolu sa slike odrediti zavisnost $v_p = f(i_G)$. Smatrati da su otpornosti svih otpornika u kolu poznate, da su svi operacioni pojačavači idealni i da rade u linearnom režimu.




Svi pojačavači sa šeme su sa negativnom povratnom spregom pa je na svim ulazima prva dva prisutan potencijal v_a . S obzirom da je struja kroz pojačavače jednaka 0,

$$\left. \begin{aligned} v_y &= v_a + i_G R \\ v_x &= v_a - i_G R \end{aligned} \right\} \text{ a ova dva napona se dovode na treći pojačavač preko otpornika } R_1$$


Napaz v_p možemo dobiti superpozicijom.

U prvom slučaju:

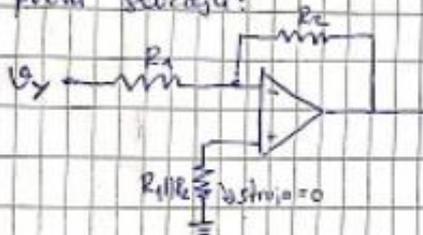

$$v_p' = -\frac{R_2}{R_1} v_y \quad (\text{invertirajući pojačavač})$$

U drugom slučaju:

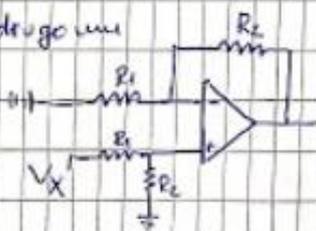

$$v_p'' = v_x \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad (\text{neinvertirajući pojačavač})$$

$$v_p' = -\frac{R_2}{R_1} \cdot (v_a + i_G R) = -\frac{R_2}{R_1} v_a - \frac{R_2}{R_1} i_G R$$

$$v_p'' = v_x \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2} v_a = v_x \frac{R_2}{R_1} = (v_a - i_G R) \frac{R_2}{R_1} = v_a \frac{R_2}{R_1} - i_G R \frac{R_2}{R_1}$$


$$v_p = -2 i_G R \frac{R_2}{R_1}$$

Februar 2020

4. a) [25] Ako je $v_u = 1\text{mV} \sin \omega t$ a C_1 i C_2 teže beskonačnosti, odrediti izlazni napon.

b) [15] Pod uslovima iz prethodne tačke, i ako je napajanje operacionog pojačavača $+5\text{V}$ i -3V , kolika je maksimalna moguća amplituda ulaznog sinusoidalnog signala tako da izlazni signal bude bez izobličenja?

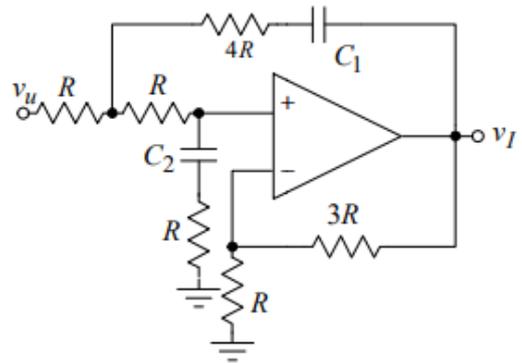c) [10] Ako je $V_U = 1\text{V}$, odrediti napon na izlazu.



d)

$$v_x \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{4R} + \frac{1}{2R} \right) = v_u \frac{1}{R} + v_i \frac{1}{4R} \quad / \cdot 4R$$

$$v_x(4 + 1 + 2) = 4v_u + v_i$$

$$7v_x = 4v_u + v_i$$

$$v_+ = \frac{v_x}{2} \quad v_i = v_+ \cdot \left(1 + \frac{3R}{R}\right) = v_+ \cdot 4 = 2v_x \Rightarrow v_x = \frac{v_i}{2}$$

$$7 \frac{v_i}{2} = 4v_u + v_i \Rightarrow \frac{5}{2} v_i = 4v_u \Rightarrow v_i = \frac{8}{5} v_u = 1,6 \text{ mV} \sin \omega t$$

b) $V_{i\text{z}l\text{z} \text{ max}} = \min(|5\text{V}|, |-3\text{V}|) = 3\text{V} \quad a = \frac{8}{5} \Rightarrow V_{u\text{ max}} = \frac{3\text{V}}{\frac{8}{5}} = \frac{15}{8} \text{V} = 1,875\text{V}$

c) Uključuju se grane sa kondenzatorima! DC ulaz $V_U = 1\text{V}$

neinvertujući pojačavač


$$v_i = v_+ \left(1 + \frac{3R}{R}\right) = 4v_+ = 4V$$

$$\underline{v_i = 4\text{V}}$$

Januar 2020

3. U kolu sa slike operacioni pojačavači su idealni osim ako se drugačije ne kaže.

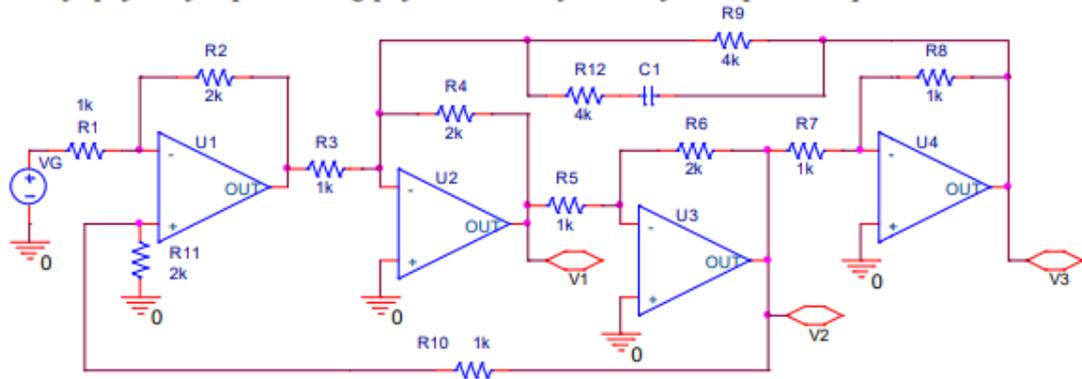- a) [40] Ako je $v_G = 1V \sin(\omega t)$ a $C1 \rightarrow \infty$, odrediti potencijale $v_1(t)$, $v_2(t)$ i $v_3(t)$.
 b) [30] Ako je $V_G = 1V$ odrediti potencijale V_1 , V_2 i V_3 .
 c) [30] Ako je pojačanje operacionog pojačavača U4 jednako jedan, ponoviti prethodnu tačku.



a)

$$v_3 = -\frac{R_8}{R_7} v_2 = -v_2 = 2v_1$$

$$v_2 = -\frac{R_6}{R_5} v_1 = -2v_1$$

$$v_1 = -\frac{R_4}{R_3} v_x - \frac{R_4}{R_{11}} v_3, R_{32} = \frac{R_3 \cdot R_{11}}{R_3 + R_{11}} = 2k\Omega$$

$$v_1 = -2v_x - v_3 = -2v_x - 2v_1$$

$$3v_1 = -2v_x$$

$$v_1 = -\frac{2}{3}v_x; \quad -\frac{2}{3}v_1 = v_x$$

$$v_x = -\frac{R_1}{R_2} v_3 + \frac{R_{11}}{R_{11} + R_1} v_2 \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$v_x = -2v_3 + \frac{R_2}{R_1} v_2 \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

$$v_x = -2v_3 + 2v_2 = -4v_1 - 2v_3 = -\frac{2}{3}v_1$$

$$-4v_1 + \frac{2}{3}v_1 = 2v_3$$

$$-\frac{5}{3}v_1 = 2v_3 \quad v_1 = -\frac{2}{5}v_3, \quad v_2 = \frac{2}{5}v_3, \quad v_3 = -\frac{5}{2}v_1$$

$$v_3 = 1V \sin(\omega t) \Rightarrow v_1 = -0,4V \sin(\omega t), \quad v_2 = 1,6V \sin(\omega t), \quad v_3 = -1,6V \sin(\omega t)$$

b)

$$V_1 = -2V_x - \frac{R_4}{R_7} V_3 = -2V_x - \frac{V_3}{2} = -2V_x - V_1$$

$$2V_1 = -2V_x \Rightarrow V_1 = -V_x$$

$$V_x = 2V_2 - 2V_3 = -4V_1 - 2V_3$$

$$-V_1 = -4V_1 - 2V_3$$

$$3V_1 = -2V_3$$

$$V_1 = -\frac{2}{3}V_3, \quad V_2 = \frac{2}{3}V_3, \quad V_3 = -\frac{3}{2}V_1$$

c)

$$V_3 = -V = -\frac{(V_2 + V_3)}{2} \Rightarrow 3V_3 = -V_2, \quad V_3 = -\frac{V_2}{3} = \frac{2V_1}{3}$$

$$V_1 = -2V_x - \frac{R_4}{R_7} V_3 = -2V_x - \frac{V_3}{3} \Rightarrow V_x = -\frac{2V_1}{3}$$

$$V_x = 2V_2 - 2V_3 \Rightarrow -\frac{2V_1}{3} = 4V_1 - 2V_3, \quad \frac{2}{3}V_1 = -2V_3 \Rightarrow V_1 = -\frac{3}{2}V_3$$


$$V_x = -\frac{2V_1}{3} \quad V_2 = -2V_1 = \frac{3}{2}V_3, \quad V_3 = -\frac{2}{3}V_1 = -\frac{2}{5}V_3$$

$$V_G = 1V \quad V_1 = -0,6V \quad V_2 = 1,2V, \quad V_3 = -0,4V$$

Kolokvijum 2 2020

b) [5] Dat je sabirač sa 3 ulaza v_A , v_B i v_C . Ako je otpornik u povratnoj sprezi operacionog pojačavača $R_f=15k\Omega$, nacrtati kompletnu šemu sabirača i odrediti vrednosti ostalih otpornika u kolu tako da se dobije izlazni signal jednak $v_I=v_A+3v_B+5v_C$.

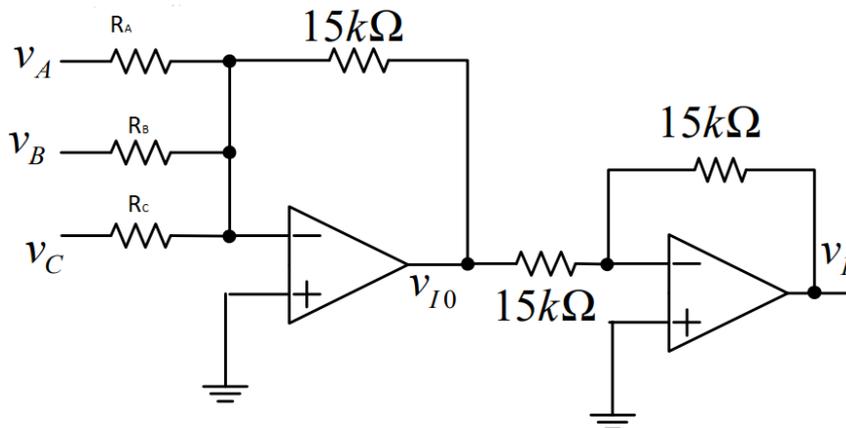
c) [5] Ako su, osim otpornika R_0 za podešavanje pojačanja, svi ostali otpornici u kolu instrumentacionog pojačavača jednaki $10k\Omega$, odrediti vrednost R_0 tako da ukupno pojačanje bude jednako 10.



$$V_i = V_A + 3V_B + 5V_C \Rightarrow V_{I0} = -V_A - 3V_B - 5V_C$$

$$V_{I0} = -\frac{15k\Omega}{R_A} V_A - \frac{15k\Omega}{R_B} V_B - \frac{15k\Omega}{R_C} V_C = -V_A - 3V_B - 5V_C$$
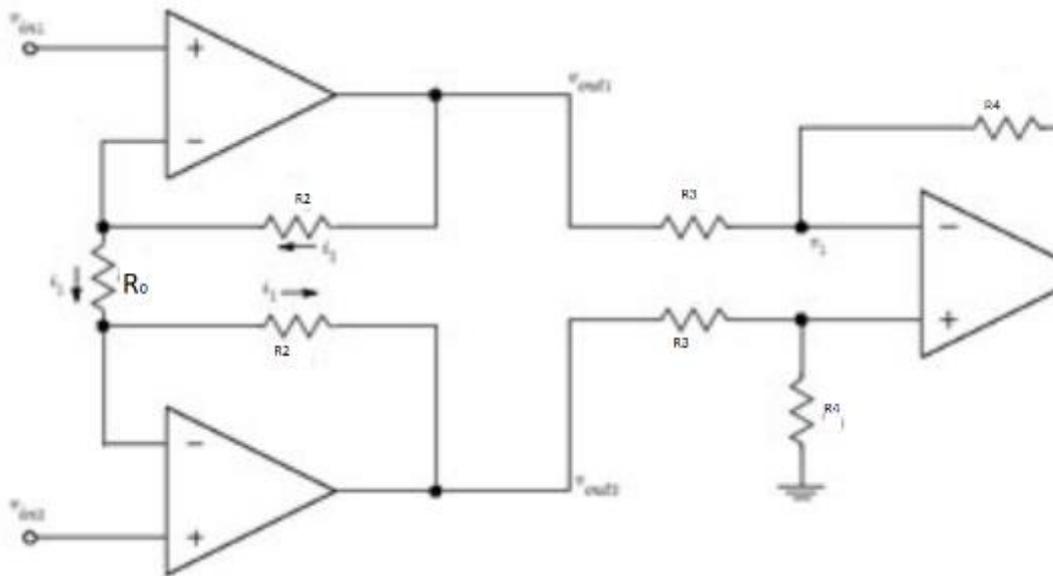
$$-\frac{15k\Omega}{R_A} = -1 \Rightarrow R_A = 15k\Omega; \quad -\frac{15k\Omega}{R_B} = -3 \Rightarrow R_B = 5k\Omega; \quad -\frac{15k\Omega}{R_C} = -5 \Rightarrow R_C = 3k\Omega$$



$$10 = \left(1 + \frac{20k\Omega}{R_0}\right) \cdot \frac{10k\Omega}{10k\Omega}$$

$$10 = \frac{R_0 + 20k\Omega}{R_0}$$

$$10R_0 = R_0 + 20k\Omega$$

$$9R_0 = 20k\Omega$$


$$R_0 = \frac{20k\Omega}{9}$$

$$V_{out} = \left(1 + \frac{2R_2}{R_0}\right) \frac{R_4}{R_3} (V_{in2} - V_{in1})$$

Vidi [Instrumencioni pojacavac](#)

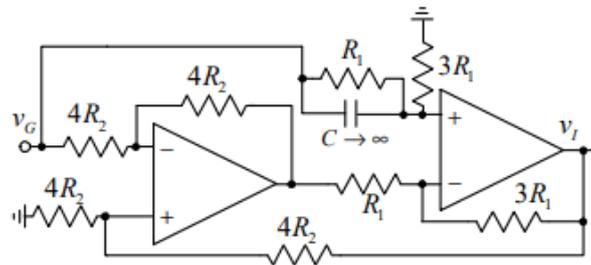5. Na slici je prikazan višestepeni pojačavač. Ukoliko nijedan operacioni pojačavač ne odlazi u zasićenje odrediti:

- [10] jednosmerno pojačanje;
- [10] naizmenično pojačanje;
- [5] $v_i(t)$ ako je $v_G(t) = 4\text{mV} - 8\text{mV}\cos(\omega t)$.



DC:

$$v_A = -\frac{4R_2}{4R_2} v_G + \left(1 + \frac{4R_2}{4R_2}\right) \cdot \frac{4R_2}{4R_2 + 4R_2} v_i = -v_G + 2 \cdot \frac{v_i}{2} = v_i - v_G$$

$$v_i' = \frac{3R_1}{4R_1} \cdot v_G \cdot \left(1 + \frac{3R_1}{R_1}\right) = \frac{3}{4} v_G \cdot 4 = 3v_G$$

$$v_i'' = -v_A \cdot \frac{3R_1}{R_1} = -3v_A$$

$$v_i = 3v_G - 3v_A = 3v_G - 3(v_i - v_G)$$

$$4v_i = 6v_G$$

$$\boxed{v_i = \frac{3}{2} v_G}$$

AC: $U_A = U_i - U_G$ - (nije bilo problema u ovom delu kola)
 umesto razdeljivka napona sada na neinvertujućem kraju imamo U_G

$$v_i \Rightarrow U_i = U_G \left(1 + \frac{3R_1}{R_1}\right) - U_A \frac{3R_1}{R_1} = 4U_G - 3U_A$$

$$U_i = 4U_G - 3(U_i - U_G)$$

$$4U_i = 7U_G$$

$$\boxed{U_i = \frac{7}{4} U_G}$$

c)

$$v_{G(\omega)} = 4\text{mV} - 8\text{mV}\cos\omega t$$


$$v_{i(\omega)} = 1\text{mV} \cdot \frac{3}{2} - \frac{7}{4} \cdot 8\text{mV}\cos\omega t$$

$$v_i = 6\text{mV} - 14\text{mV}\cos\omega t$$

Oktober 2019

3. [20] a) Za kolo sa slike izračunati diferencijalno pojačanje A_d ako je operacioni pojačavač idealan, a vrednosti otpornika $R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 100\Omega$, $R_3 = 10k\Omega$. Pojačanja odrediti posebno za naizmeničnu i jednosmernu pobudu.

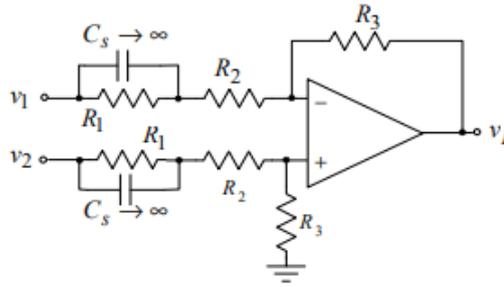b) Ako je $v_1 = 10mV + 20mV \cdot \cos(\omega t)$, a $v_2 = 15mV - 15mV \cdot \cos(\omega t)$ izračunati i nacrtati izlazni napon.



AC: $C_s \rightarrow$ mnoha veća

$$v_i' = -\frac{R_3}{R_2} v_1 = -\frac{10k\Omega}{100\Omega} v_1 = -100 v_1$$

$$v_i'' = \frac{R_3}{R_2 + R_3} v_2 \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) = v_2 \cdot \frac{R_3}{R_2} = v_2 \cdot \frac{10k\Omega}{100\Omega} = 100 v_2$$

$$v_i = v_i'' + v_i' = 100 (v_2 - v_1)$$

$$A_d = \frac{v_i}{v_2 - v_1} = 100$$

DC: $C_s \rightarrow$ prevod

$$v_i' = -\frac{R_3}{R_1 + R_2} v_1, \quad v_i'' = \frac{R_3 \cdot v_2}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot \left(1 + \frac{R_3}{R_1 + R_2}\right)$$

$$v_i'' = \frac{R_3}{R_1 + R_2} v_2 \Rightarrow v_i = \frac{R_3}{R_1 + R_2} (v_2 - v_1)$$


$$v_i = \frac{10k\Omega}{200\Omega} (v_2 - v_1)$$

$$A_D = 50$$

b) $v_1 = 10mV + 20mV \cos \omega t$
 $v_2 = 15mV - 15mV \cos \omega t$
 $v_2 - v_1 = 5mV - 35mV \cos \omega t$
 $v_i = 5mV \cdot 50 - 35mV \cdot 100 \cos \omega t$
 $v_i = 250mV - 3,5V \cos \omega t$

Jul 2019

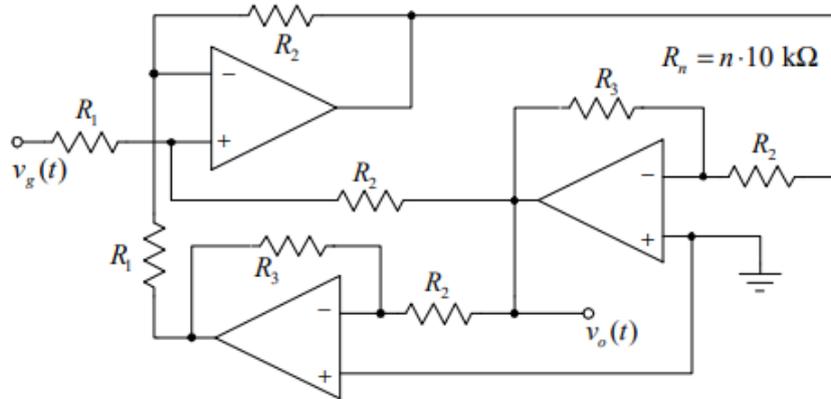3. [20] Smatrajući da su svi operacioni pojačavači idealni i da rade u linearnom režimu, za kolo sa slike odrediti naponsko pojačanje $a = v_o / v_g$.



$$v_o = -\frac{R_3}{R_2} v_y = -\frac{3}{2} v_y$$

$$v_x = -\frac{R_3}{R_2} v_o = -\frac{3}{2} v_o$$

$$v_y' = \frac{R_1}{R_1 R_2} (1 + \frac{R_2}{R_1}) v_o = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \frac{R_1 + R_2}{R_1} = v_o$$

$$v_y'' = \frac{R_2}{R_1 R_2} (\frac{R_1 + R_2}{R_1}) v_y = \frac{R_2}{R_1} v_y = 2 v_y$$

$$v_y''' = -\frac{R_2}{R_1} v_x = -2 v_x$$

$$v_y = v_o + 2 v_y + 3 v_o = 2 v_y + 4 v_o$$

$$-\frac{2}{3} v_o = 2 v_y + 4 v_o$$

$$-\frac{12}{3} v_o - \frac{2}{3} v_o = 2 v_y$$

$$-\frac{6}{3} - \frac{1}{3} v_o = v_y$$


$$-\frac{7}{3} v_o = v_y$$

$$a = \frac{v_o}{v_g} = -\frac{3}{7}$$

7. U kolu sa slike 7. odrediti:

a) odnos otpornosti tako da se kolo ponaša kao idealni diferencijalni pojačavač

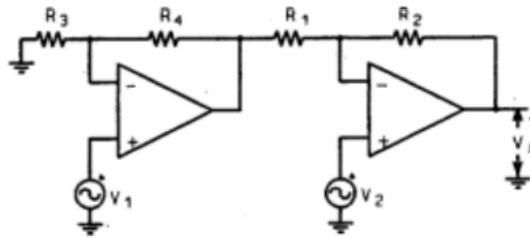b) pojačanje A_d i A_s i faktor potiskivanja srednje vrednosti ρ ako je $R_4/R_1 = R_1(1-\varepsilon)/R_2$ za $R_2/R_1 = 99$ i $\varepsilon = 0.01$.



a)

$$U_X = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) U_1$$

$$U_i = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_2 + \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) \cdot U_X$$

$$U_i = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_2 - \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \cdot \frac{R_2}{R_1} \cdot U_1$$

$$U_i = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_2 - \left(\frac{R_4 R_2}{R_3 R_1} + \frac{R_2}{R_1}\right) U_1$$

$$\frac{R_4 R_2}{R_3 R_1} + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow U_i = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) (U_2 - U_1)$$

$$\frac{R_4 R_2}{R_3 R_1} = 1 \Rightarrow \frac{R_4}{R_3} = \frac{R_1}{R_2}$$

b)

$$\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_1(1-\varepsilon)}{R_2} \Rightarrow U_i = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_2 - \left(\frac{R_1(1-\varepsilon)}{R_2} \cdot \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_1}\right) U_1$$

$$U_i = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_2 - \left((1-\varepsilon) + \frac{R_2}{R_1}\right) U_1$$

$$U_i = A_D (U_2 - U_1) + A_S \frac{U_1 + U_2}{2}$$

$$U_i = A_D U_2 - A_D U_1 + A_S \frac{U_1}{2} + A_S \frac{U_2}{2}$$

$$U_i = \left(A_D + \frac{A_S}{2}\right) U_2 - \left(A_D - \frac{A_S}{2}\right) U_1$$

I) $A_D + \frac{A_S}{2} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

II) $A_D - \frac{A_S}{2} = (1 - \varepsilon + \frac{R_2}{R_1})$

$A_S = \varepsilon$ (od prve oduzemo drugu)

$$2A_D = 2 + 2 \frac{R_2}{R_1} - \varepsilon \quad (\text{sabiremo I i II})$$

$$A_D = 1 + \frac{R_2}{R_1} - \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow U_i = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} - \frac{\varepsilon}{2}\right) (U_2 - U_1) + \varepsilon \cdot \frac{U_2 + U_1}{2}$$

Resenja: Merisa Harcinovic