


Jul 2020

5. [20] Na slici je prikazan jednostepeni pojačavač sa bipolarnim tranzistorom.

a) Izračunati vrednost otpornosti R_E tako da izlazni napon u odsustvu naizmeničnog pobudnog signala ima vrednost 0V.

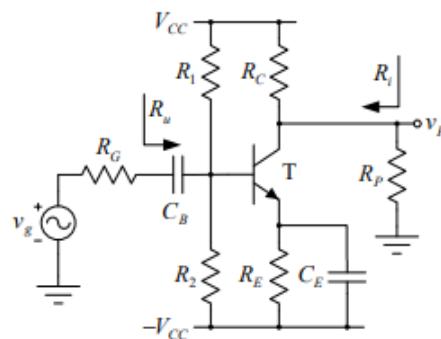b) Izvesti izraze i izračunati vrednosti naponskog pojačanja $A_v = v_p/v_g$, ulazne otpornosti R_u i izlazne otpornosti R_i pojačavača sa slike.

Poznato je: $V_{CC} = 12 \text{ V}$, $R_G = 20 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 15 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_C = 3 \text{ k}\Omega$, $R_P = 3 \text{ k}\Omega$, $C_B \rightarrow \infty$, $C_E \rightarrow \infty$. Parametri tranzistora su: $\beta = 50$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $V_{CES} = 0.2 \text{ V}$, $V_t = 25 \text{ mV}$.



a)

V_{CC}

$I_C = I_{R_C} = \frac{V_{CC}-0}{R_C} = \frac{12 \text{ V}}{3 \text{ k}\Omega} = 4 \text{ mA}$

$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{4 \text{ mA}}{50} = 0.08 \text{ mA}$

$I_E = I_C + I_B = 4.08 \text{ mA}$

$V_{BE} = \frac{R_2}{R_1+R_2} \cdot V_{CC}$

$V_{TEV} = \frac{R_2}{R_1+R_2} V_{CC} - \frac{R_1}{R_1+R_2} V_{CC} = \frac{R_2-R_1}{R_1+R_2} V_{CC} = \frac{-10 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega} \cdot 12 \text{ V} = -6 \text{ V}$

$R_{TEV} = R_1 || R_2 = \frac{5 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega} = \frac{15}{4} = 3.75 \text{ k}\Omega$

$V_{REV} = I_B \cdot R_{TEV} - V_{BE} - (I_E \cdot R_E + V_{CC}) = 0$

$R_E = \frac{V_{REV} + V_{CC} - 0.08 \text{ mA} \cdot 3.75 \text{ k}\Omega - 0.7 \text{ V}}{4.08 \text{ mA}}$

$R_E = \frac{6 \text{ V} - 0.3 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{4.08 \text{ mA}} \text{ k}\Omega = 1.225 \text{ k}\Omega$

b)

v_g

$V_{BE} = \frac{R_1 || R_2 || R_E}{R_g + R_1 || R_2 || R_E} \cdot V_g$

$r_{in} = \frac{V_g}{I_B} = \frac{4 \text{ mA}}{25 \text{ mV}} = 0.16 \text{ k}\Omega$

$V_p = -g_m V_{BE} \cdot R_E = -g_m \cdot \frac{R_1 || R_2 || R_E}{R_g + R_1 || R_2 || R_E} \cdot V_g \cdot R_E \Rightarrow A_v = \frac{V_p}{V_g} = -g_m \frac{R_1 || R_2 || R_E}{R_g + R_1 || R_2 || R_E} \cdot R_E$

$\boxed{A_v \approx -3.41}$

c)

v_g

$I_B = \frac{V_g}{R_1 || R_2 || R_E}$

$r_{in} = R_1 || R_2 || R_E = 2.8 \text{ k}\Omega$


$V_{BE} = 0$

$V_{CE} = 0$

$r_i = R_E$

5. U kolu sa slike može se smatrati da operacioni pojačavač uvek radi u linearnom režimu, i da je $R \gg 10\text{k}\Omega$. Za upotrebljene tranzistor i diodu koristiti standardne parametre, $\beta=100$, $V_D=V_{BE}=0.6\text{V}$, $V_{CES}=0.2\text{V}$.

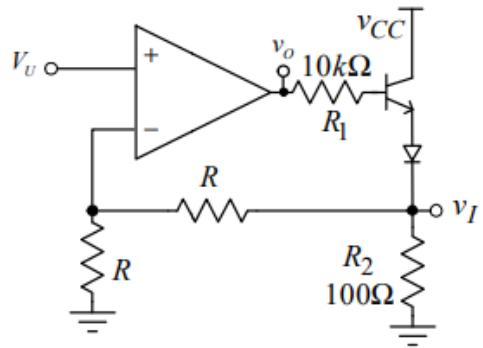- a) [20] Ako je $v_{CC} = 10\text{V}+2\text{V sin}\omega t$, odrediti maksimalnu vrednost jednosmernog napona V_U , tako da je napon v_I jednosmeran.
- b) [20] Ako je $v_{CC} = 10\text{V}$ a V_U se menja od 1V do 10V nacrtati jednu ispod druge jednosmerne prenosne karakteristike $v_I=f_1(V_U)$ i $v_O=f_2(V_U)$.



5. a) $v_I = 2V_U$ pod uslovom da tranzistor radi u direktnom aktivnom režimu.

Minimum napona na kolektoru je 8V tako da je maksimum napona na emitoru 7.8V , a maksimum napona na katodi diode je $7.8\text{V}-0.6\text{V}=7.2\text{V}$ što je ujedno i $\max\{V_I\}$.

Prema tome maksimalni napon $\max\{V_U\}=7.2\text{V}/2=3.6\text{V}$

b) Dok god tranzistor radi u direktnom aktivnom režimu $v_I = 2V_U$, a

$$v_O = v_I + V_{BE} + V_D + R_2 v_I / (\beta R_1) = 2v_I + 1.2\text{V} = 4V_U + 1.2\text{V}$$

Tranzistor odlazi u zasićenje kada je napon na emitoru 9.8V a napon na katodi diode 9.2V .

Tada je $V_U = 9.2\text{V}/2=4.6\text{V}$, a $v_O = 18.4\text{V} + 1.2\text{V} = 19.6\text{V}$.


Nakon toga je transistor u zasićenju, i promena ulaznog napona ne utiče na v_I , dok operacioni pojačavač odlazi u pozitivno zasićenje jednako njegovom pozitivnom napajaju.

7. Na slici je data šema diferencijalnog pojačavača sa bipolarnim tranzistorima. Poznato je $V_{CC} = 10V$, $R_C = 3k\Omega$, $R = 4.7k\Omega$, $V_{BE} = 0.6V$, $V_{CES} = 0.2V$, $\beta = 100$, $V_T = 25mV$, $I_{EE} = 2mA$.

a) [10] Odredite jednosmerne vrednosti struja I_C , I_E , I_B kao i napon kolektora V_C za tranzistore Q_1 i Q_2 .

b) [12] Izvesti izraz za diferencijalno pojačanje pojačavača i odrediti vrednost ovog pojačanja.

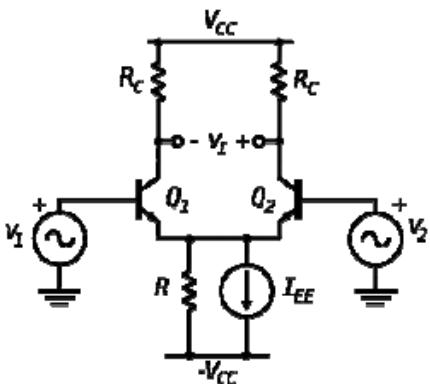c) [8] Izvesti izraz za ulaznu otpornost diferencijalnog pojačavača i odrediti njenu vrednost.



a)

$$I_E = I_{E1} = I_E$$

$$2I_E = I_{EE} + I_R = I_{EE} + \frac{V_E + V_{CC}}{R}$$

$$2I_E = I_{EE} + \frac{0 - V_{BE1} + V_{EC}}{R} = 2mA + \frac{10 - 0.6}{4.7k\Omega} = 2mA + 2.04mA = 4.04mA$$

$$I_E = 2mA$$

$$I_C = \beta \cdot I_E = \beta \cdot \frac{I_E}{\beta + 1} = 1.98mA$$

$$I_D = \frac{I_E}{\beta} = \frac{1.98 \cdot 10^3}{100} = 19.8\mu A$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 10V - 5.94V = 4.06V$$

b)

$$V_{d1} = V_{BE1} \rightarrow V_{d1} = V_{B2} - V_{B1}$$

$$I_{C1} = g_m V_{B1}, \quad I_{C2} = g_m V_{B2}$$

$$V_d = -I_{C2} R_C - (-I_{C1} R_C)$$

$$V_d = g_m R_C V_{B1} - g_m R_C V_{B2}$$

$$V_d = g_m R_C (V_{B1} - V_{B2}) = g_m R_C V_{d1}$$

$$A_{d1} = \frac{V_d}{V_{d1}} = g_m R_C \quad g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1.98mA}{25mV} = 79.2mS$$

$$A_{d1} = 79.2mS \cdot 3 \times 2 = 237.6$$

c)

$$\frac{V_{d1}}{2} - I_{C1} R_{T1} - I_{C2} R_{T2} + \frac{V_{d2}}{2} = 0$$

$$V_{d1} = 2 I_{C1} R_{T1} \quad R_{T1} = \frac{V_{d1}}{2 I_{C1}} = \frac{0.6V}{2 \cdot 1.98mA} = 1.26k\Omega$$

$$\frac{V_{d2}}{2} = 2 I_{C2} R_{T2} = V_{d2} = 2 \cdot 1.26k\Omega = 2.52k\Omega$$

III KOLOKVIJUM


4. Na slici 4 je prikazan pojačavač sa zajedničkim emitorom. Poznato je $V_{CC} = 10V$, $R_E = 1k\Omega$, $R_C = 2k\Omega$, $R_P = 2k\Omega$, $R_{B1} = 10k\Omega$, $R_{B2} = 1k\Omega$, $\beta = 50$, $V_{BE} = 0.7V$, $V_{CES} = 0.2V$, $V_t = 25mV$.

a) [7] Odrediti jednosmerne vrednosti napona na kolektoru V_C i struje kolektora I_C .

b) [10] Odrediti vrednost naponskog pojačanja $A_v = \frac{v_i}{v_u}$.

c) [10] Odrediti vrednost strujnog pojačanja $A_i = \frac{i_i}{i_u}$.

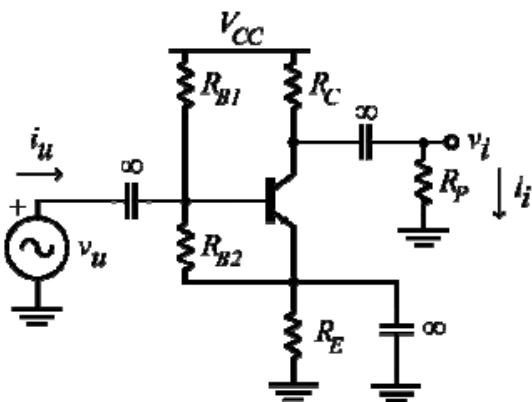d) [8] Odrediti vrednost ulazne otpornosti R_u koju vidi idealni naponski generator i izlazne otpornosti R_i koju vidi potrošač.



a)

$i_{R_{B2}} = \frac{V_{BE}}{R_{B2}} = 0.7mA$

 $V_{CC} - (0.7mA + i_B)R_{B1} - V_{BE} - (0.7mA + (\beta+1)i_B)R_C = 0$
 $10V - 7V - 1.4V - 0.7V - 0.7V - (50+1)0.7mA \cdot 2k\Omega = 0$
 $10V - 7V - 1.4V = 1.02623mA = 26.23mA$
 $i_E = 1.31mA$
 $i_C = 1.31mA$
 $V_C = V_{CC} - i_C R_C = 10V - 1.31mA \cdot 2k\Omega = 7.38V$

b)

$i_B = \frac{V_u}{R_{B1}}$

 $i_T = \frac{\beta}{g_m} = \frac{i_C}{V_T} = \frac{1.31mA}{25mV} = 52.4mA$
 $i_C = g_m r_i i_T = 52.4 \cdot 2.2$
 $V_I = - R_{C1} \| R_P \cdot i_C = - \beta \cdot \frac{V_u}{r_T}$
 $A_V = \frac{V_I}{V_u} = - \beta \cdot \frac{R_{C1} \| R_P}{r_T} = - 52.4 \cdot 5.1k\Omega = - 524$

c)

$i_U = \frac{V_u}{R_{B1}} = \frac{A_V \cdot V_u}{R_P}$

 $i_u = \frac{V_u}{R_{B1} \| R_{B2} \| r_T}$
 $\frac{i_i}{i_u} = \frac{A_V V_u}{R_P} = \frac{A_V (R_{B1} \| R_{B2} \| r_T)}{R_P} = A_V \cdot \frac{\left(\frac{1}{R_{B1}} + \frac{1}{R_{B2}} + \frac{1}{r_T} \right)}{R_P} = - 12.2$

d)

$i_T = \frac{V_T}{R_{B1} \| R_{B2} \| r_T} \Rightarrow R_u = \frac{V_T}{i_T} = R_{B1} \| R_{B2} \| r_T$

$i_B = 0$

$g_m i_B = 0$

$\frac{V_T}{i_T} = R_C$


Oktobar 2019

4. Za kolo sa slike je poznato: $V_{BE} \approx V_{BES} = 0.7V$, $\beta_F = 100$, $V_{CES} = 0.2V$, $V_D = 0.7V$.

a) [5] Izračunati struju emitora.

b) [5] Izračunati napon na kolektoru.

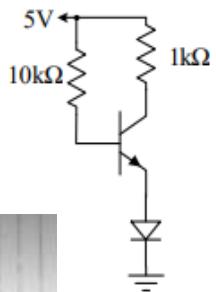c) [10] Koliki je minimalni napon napajanja pri kome tranzistor radi u režimu iz prethodnih tačaka?



Predpostavka:
Tranzistor u DAR-u

$$5V - 10k\Omega \cdot I_B - 0.7V - 0.7V = 0$$

$$I_B = \frac{5V - 1.4V}{10k\Omega} = \frac{3.6}{10} mA = 0.36 mA$$

$$I_B = 360 \mu A$$

$$I_E = (\beta_F + 1) \cdot I_B = 101 \cdot 360 \mu A = 36.36 mA$$

$$V_B = 5V - 3.6V = 1.4V$$

$$V_C = 5V - 1.10^3 \cdot 100 \cdot 360 \cdot 10^{-6} A = -31V$$

$$V_E = 0.7V$$

$V_{CE} > V_{CES}$? Tranzistor u zasićenju!

$$V_{BEC} = V_{BES} \quad V_{CE} = V_{CES}$$

$$I_B = \frac{5V - 1.4V}{10k\Omega} = 360 \mu A$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CES} - 0.7V}{1k\Omega} = \frac{5V - 0.9V}{1k\Omega} = 4.1 mA$$

$\beta_F \cdot I_B > 4.1mA$ T predpostavak je tačan!

a) $I_E = I_B + I_C = 4.1mA + 360 \mu A = 4.46mA$

b) $V_C = V_D + V_{CES} = 0.7V$
 $V_C = V_{CC} - I_C \cdot 1k\Omega = 0.9V$

c) $I_B = \frac{V_{CCmin} - 1.4V}{10k\Omega}$, $I_C = \frac{V_{CCmin} - 0.9V}{1k\Omega}$

$$100 \cdot I_B = I_C$$

$$\frac{V_{CCmin} - 1.4V}{10k\Omega} \cdot 100 = \frac{V_{CCmin} - 0.9V}{1k\Omega}$$

$$10(V_{CCmin} - 1.4V) = V_{CCmin} - 0.9V / \frac{9V_{CCmin}}{V_{CCmin}} = 13.1V$$


$$V_{CCmin} = \frac{13.1V}{9} \approx 1.46V$$

Septembar 2019

4. Za kolo sa slike je poznato: $V_{cc} = 5V$, $R_B = 10k\Omega$, $R_E = 100\Omega$, $\beta_F = 100$, $V_\gamma \approx V_D \approx V_{BE} \approx 0.6V$.

a) [13] Izračunati izlazni napon V_I .

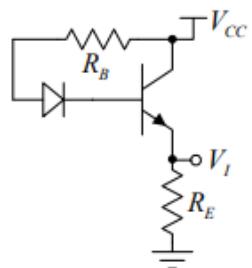b) [7] Izračunati kolika bi trebala da bude vrednost napona V_{cc} da tranzistor bude na granici između direktnog aktivnog režima i zakočenja?



V_{cc}

$$V_{cc} - I_B \cdot R_B - 0.6V - 0.6V - (\beta+1) I_B \cdot R_E = 0$$

$$\frac{V_{cc} - 1.2V}{R_B + (\beta+1)R_E} = I_B = \frac{5V - 1.2V}{10k\Omega + 101 \cdot 100\Omega} = \frac{4.8V}{20.1k\Omega} = 238.18 \mu A$$

$$V_{cc} - I_B R_B - I_B (\beta+1) R_E < V_F + V_D$$

$$V_{cc} - (V_F + V_D) < I_B (R_B + \beta R_E) = 0 \quad (I_B \approx 0)$$



$$V_{cc} < (V_F + V_D) = 1.2V$$

Jul 2019

4. Parametri tranzistora u kolu sa slike su: $\beta_F = 100$, $V_{BE} = V_\gamma = V_{BES} = 0,6 \text{ V}$, $V_{CES} = 0,2 \text{ V}$. Zener dioda je idealna sa parametrima $V_D = 0,7 \text{ V}$ i $V_z = 3,3 \text{ V}$, a poznate su i otpornosti $R_1 = 2 \text{k}\Omega$ i $R_2 = 1\text{k}\Omega$. Odrediti režime rada tranzistora i Zener diode, kao i napon v_C ako je:

a) [10] $v_G = 1\text{V}$;

b) [10] $v_G = 8\text{V}$.

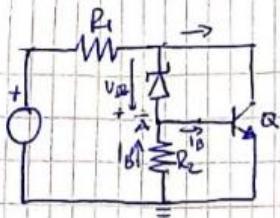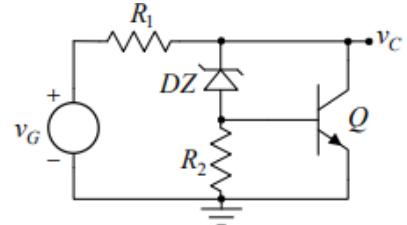

$v_G = 1\text{V}$
a) D_Z-OFF, Q-zakocen

$$-V_Z < V_{OZ} < V_D$$

Nema struje u kolu pa je $V_{DZ} = -1\text{V}$

$$-V_Z < -1\text{V} < V_D \text{ pretpostavlja je tacna}$$

Predpostavimo da ipak Q vodi. Ako Q vodi postoji $I_B > 0$. Međutim, $I_B = \frac{V_{BE}}{R_2}$, jer kroz R_2 da biste klasificirali, A takođe mora teći od većeg ka manjim potencijalu. A takođe je ići na null, ako nema struju i ići na V_{BE} Ako Q vodi tako da bi kroz otpornik teklila struja suprotnog smara.

6) $v_G = 8\text{V}$, V_{DZ} -probaj, Q-zakocen

$$R_2 \| R = R_2 \frac{V_G - V_Z}{R_1 + R_2} = \frac{(8 - 3,3)\text{V}}{3 \cancel{\text{V}}} = \frac{8}{3} - 1,1\text{V} > V_F = 0,6\text{V} \Rightarrow Q \text{ nije zakocen}$$

V_{DZ} -probaj, Q-DAR - jedino preostalo rešenje!

V_{DZ} -probaj, Q-zasićenje ne može ijer


$$V_{CE} = 3,3\text{V} + 0,7\text{V} = 4\text{V} > V_{CES}$$

V_{DZ} -ne vodi, Q-zakocen nemoe ijer

$$V_{DZ} = -8\text{V} \text{ (neura struja pa nema ni pada napona)}$$

$$-3,3 < -8\text{V} < 0,7 \perp \rightarrow V_{DZ} \text{ znači vodi!!! ti u probaju je}$$

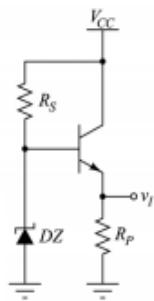4. [30] Za električnu šemu na slici potrebno je odrediti i nacrtati karakteristiku prenosa $v_I = f(V_{CC})$ ukoliko se napon V_{CC} menja u granicama $0 < V_{CC} \leq 12\text{V}$. Poznato je: $R_P = 200\Omega$, $R_S = 10\text{k}\Omega$, $V_D = 0.6\text{V}$, $V_Z = 5\text{V}$, $V_{CES} = 0.2\text{V}$, $V_{BE} = 0.6\text{V}$ i $\beta = 49$.



$V_{CC} = 0 \Rightarrow I_B = 0$
 $V_{CC} > 0$ - predpostavka T-DAR, D-OFF
 $V_{CC} - I_B R_S - V_{BE} - (\beta + 1) I_B R_P = 0$
 $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_S + (1+\beta) R_P} > 0 \Rightarrow [V_{CC} > V_{BE}] \Rightarrow 0 \leq V_{CC} \leq V_{BE} \Rightarrow I_B = 0$
 $V_{CC} - (\beta + 1) \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_S + (1+\beta) R_P} \cdot R_P > V_{CEs}$
 $V_{CC} - \frac{V_{CC} - V_{BE}}{2 \cdot 10^3 \Omega} \cdot 10^4 > V_{CEs}$
 $V_{CC} - \frac{V_{CC}}{2} > V_{CEs} - \frac{V_{BE}}{2}$
 $V_{CC} > 2(V_{CEs} - \frac{V_{BE}}{2}) = -0.2V\text{T} \quad (V_{CC} > 0.6V)$
T-DAR - predpostavka je triina! ($V_{CC} > V_{BE}$)
 $-V_Z < V_{D2} < V_D$
 $V_{D2} > -V_Z$
 $V_{CC} - I_B R_S = -V_{D2} < V_Z$
 $V_{CC} - \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_S + (1+\beta) R_P} \cdot R_S < V_Z$
 $V_{CC} - \frac{V_{CC} - V_{BE}}{2 \cdot 10^3 \Omega} \cdot 10^4 < V_Z$
 $\frac{V_{CC}}{2} < V_Z - \frac{V_{BE}}{2}$
 $V_{CC} < 2V_Z - V_{BE}$
 $V_{CC} < 10V - 0.7V$
 $V_{CC} < 9.3V$
 $V_{CC} > 9.4V \Rightarrow D2 \rightarrow \text{probelj T-DAR}$
 $I_B = V_Z - V_{BE} = 4.4V$
 $V_{CC} = 0 \Rightarrow I_B = 0$
 $V_{CC} > 0$ - predpostavka T-DAR, D-OFF
 $V_{CC} - I_B R_S - V_{BE} - (\beta + 1) I_B R_P = 0$
 $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_S + (1+\beta) R_P} > 0 \Rightarrow [V_{CC} > V_{BE}] \Rightarrow 0 \leq V_{CC} \leq V_{BE} \Rightarrow I_B = 0$
 $V_{CC} - (\beta + 1) \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_S + (1+\beta) R_P} \cdot R_P > V_{CEs}$
 $V_{CC} - \frac{V_{CC} - V_{BE}}{2 \cdot 10^3 \Omega} \cdot 10^4 > V_{CEs}$
 $V_{CC} - \frac{V_{CC}}{2} > V_{CEs} - \frac{V_{BE}}{2}$
 $V_{CC} > 2(V_{CEs} - \frac{V_{BE}}{2}) = -0.2V\text{T} \quad (V_{CC} > 0.6V)$
T-DAR - predpostavka je triina! ($V_{CC} > V_{BE}$)
 $V_{D2} < V_D$
 $-V_{D2} > -V_D$
 $V_{CC} - \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_S + (1+\beta) R_P} \cdot R_S > -V_D$
 $V_{CC} - \frac{V_{CC} - V_{BE}}{2} > -V_D$
 $V_{CC} > -2V_D - V_{BE}$
 $V_{CC} > -1.8V\text{T} \quad (V_{CC} > 0.6V)$
 $D2 = \text{OFF} \rightarrow \text{predpostavka je triina!}$
 $V_{CC} - \Theta_i = V_{CC} > V_{CEs} \quad T$
 $\Theta_i = \frac{V_{CC}}{2} - 0.3V$

