
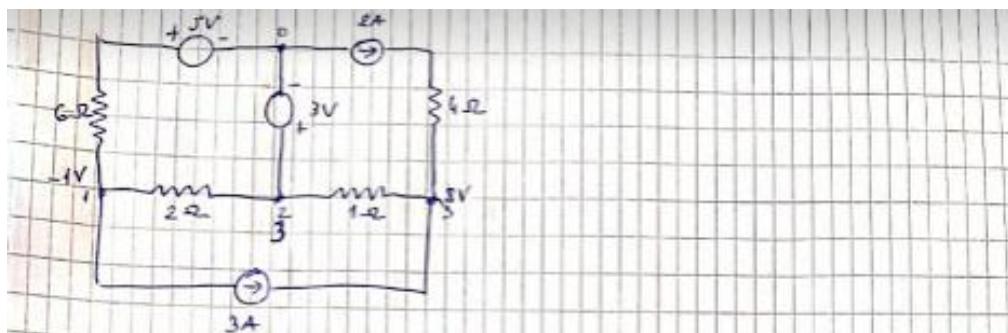


Jul 2020

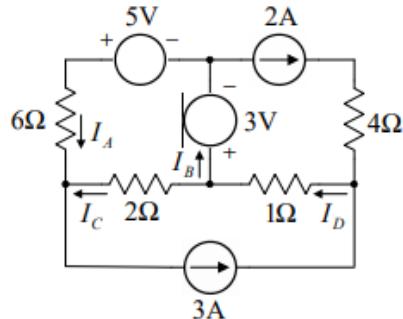1. a) [11] Primenom metode potencijala čvorova izračunati potencijale svih čvorova u kolu sa slike.  
 b) [9] Korišćenjem rezultata iz prethodne tačke izračunati struje  $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$  i  $I_D$ . Za svaki od generatora u kolu izračunati snagu koju predaje, kao i snagu koja se disipira na otporniku otpornosti  $2\Omega$ .



$$q) V_1 \left( \frac{1}{6\Omega} + \frac{1}{2\Omega} \right) - \frac{1}{2\Omega} \cdot V_2 = \frac{5V - 3V}{6\Omega} / -6\Omega \quad | \quad 6) I_A = \frac{0 + 5V + 1V}{6\Omega} = 1A$$

$$V_2 = 3V$$

$$V_3 \left( \frac{1}{1\Omega} \right) - \frac{1}{1\Omega} \cdot V_2 = 3A + 2A$$

$$4V_1 - 3V_2 = 5V - 18V$$

$$V_2 = 3V$$

$$V_3 \approx V_2 = 5V$$

$$4V_1 = -13V + 9V$$

$$V_2 = 3V$$

$$V_3 = 8V$$

$$4V_1 = -4V$$

$$V_2 = 3V$$

$$V_3 = 8V$$

$$V_1 = -1V$$

$$V_2 = 3V$$

$$V_3 = 8V$$

$$I_B = I_D - I_C = I_A + 2A = 3A$$

$$I_C + I_A = 3A \Rightarrow I_C = 3A - I_A = 2A$$

$$I_D = I_B + I_C = 3A + 2A = 5A$$

$$U_{2A} = 8V + 4\Omega \cdot 2A = 16V$$

$$P_{2A} = I_A \cdot U_{2A} = 2A \cdot 16V = 32W$$

$$P_{3A} = I_{3A} \cdot U_{3A} = 3A \cdot 9V = 27W$$


$$P_{3V} = U_{3V} \cdot I_B = -3V \cdot 3A = -9W$$

$$P_{5V} = U_{5V} \cdot I_A = 5V \cdot 1A = 5W$$

$$P_{2A} = U_{2A} \cdot I_C = 4V \cdot 2A = 8W$$

2. a) [8] U kolu sa slike, odrediti Tevenenov generator kojim se može zameniti deo kola levo od tačaka A i B.

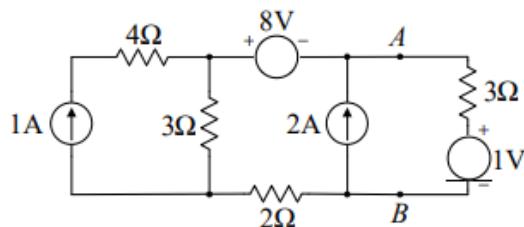b) [2] Korišćenjem rezultata iz prethodne tačke, izračunati snagu koju **predaje** idealni naponski generator od 1V.



a)

$U_{AB}^I = -8 \text{ V}$

$U_{AB}^{II} = 3 \text{ V}$

$U_{AB}^{III} = 10 \text{ V}$

$U_{TEV} = U_{AB}^I + U_{AB}^{II} + U_{AB}^{III} = 5 \text{ V}$


$R_T = 5 \Omega$

6)  $I = \frac{1 \text{ V} - 5 \text{ V}}{8 \Omega} = -0,5 \text{ A}$

$P_{1V} = U_{1V} \cdot I = 1 \text{ V} \cdot (-0,5 \text{ A}) = -0,5 \text{ W}$

Februar 2020

- [20] Odrediti parametre ekvivalentnog Tevenenovog generatora za deo kola levo od tačaka A i B.
- [20] Odrediti parametre ekvivalentnog Tevenenovog generatora za deo kola desno od tačaka C i D.
- [20] Odrediti parametre ekvivalentnog Tevenenovog generatora za deo kola ispod tačaka B i D.
- [20] Korišćenjem rezultata iz prethodne tri tačke, odrediti struju  $I_x$ , kao i snagu koja se disipira na otporniku otpornosti  $8\Omega$ .

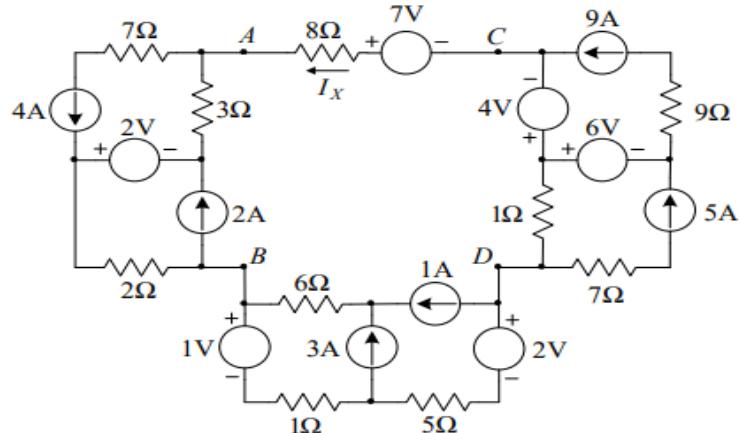

**a)**

$$U_{TEV} = U_{AB} = U_{AB}^1 + U_{AB}^2 + U_{AB}^3 \Rightarrow U_{AB} = -40V$$

$$R_{TEV} = \frac{1}{\frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{2\Omega}} = 5\Omega$$

**b)**

$$V_{TEV} = V_{CD}^1 + V_{CD}^2 + V_{CD}^3 \Rightarrow V_{CD} = 9V$$

$$R_{TEV} = (5\Omega) \parallel 6\Omega = 3\Omega$$

**c)**

$$V_{TEV} = V_{AD}^1 + V_{AD}^2 + V_{AD}^3 \Rightarrow V_{AD} = 1V$$

$$R_{TEV} = 1\Omega$$

**d)**

$$I_x = \frac{3V + 10V - 8V + 1V}{20\Omega} = 0.5A$$

$$P_{diss} = I_x^2 \cdot R = 0.25 \cdot 8\Omega = 2W$$

2. [20] Za kolo sa slike je poznato  $R$  i  $\beta$ . Odrediti odnos napona  $v_i/v_g$ .

$$i_1 = \frac{v_g - v_i}{10R}$$


$$V_i = (\beta + 1) i_1 \cdot R$$

$$V_i = (\beta + 1) \frac{v_g - v_i}{10R} \cdot R$$

$$V_i + (\beta + 1) \frac{V_i}{10} = v_g \frac{(\beta + 1)}{10}$$


$$V_i \left( 1 + \frac{(\beta + 1)}{10} \right) = v_g \frac{(\beta + 1)}{10}$$

$$\frac{V_i}{v_g} = \frac{\frac{(\beta + 1)}{10}}{\frac{10 + \beta + 1}{10}} = \frac{\beta + 1}{\beta + 11}$$

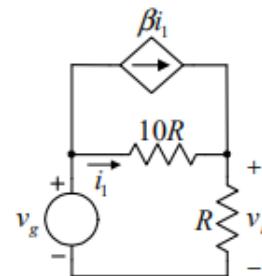

Januar 2020

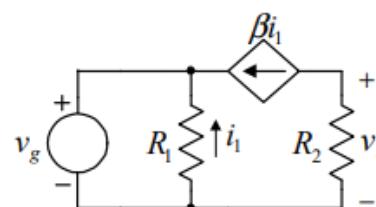2. [20] Za kolo sa slike je poznato  $R_1$ ,  $R_2$  i  $\beta$ . Odrediti odnos napona  $v_i/v_g$ .





$$i_1 = -\frac{v_g}{R_1}, \quad v_i = -\beta i_1 R_2 = -\beta \left( -\frac{v_g}{R_1} \right) R_2 = v_g \beta \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \frac{v_i}{v_g} = \beta \frac{R_2}{R_1}$$

1. a) [30] Odrediti parametre ekvivalentnog Tevenenovog generatora za deo kola levo od tačaka A i B.

b) [30] Odrediti parametre ekvivalentnog Tevenenovog generatora za deo kola desno od tačaka C i D.

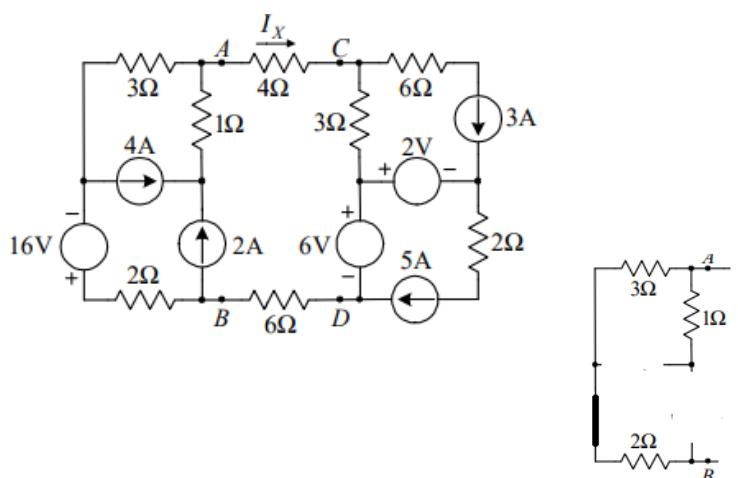c) [20] Korišćenjem rezultata iz prethodne dve tačke, odrediti struju  $I_x$ , kao i snagu koja se disipira na otporniku otpornosti  $4\Omega$ .



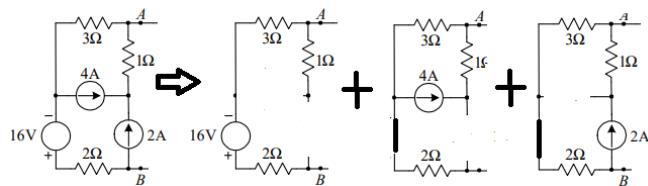

Superpozícia

Kolo za Tevenenov

$$U_{AB} = U_{AB}^1 + U_{AB}^2 + U_{AB}^3$$


$$R_T = 3\Omega + 2\Omega = 5\Omega$$

$$U_{AB}^1 = -16V$$

$$U_{AB}^2 = 4A \cdot 3\Omega = 12V$$

$$U_{AB}^3 = 2A \cdot (3\Omega + 2\Omega) = 10V$$

$$U_{AB} = -16V + 12V + 10V = 6V$$

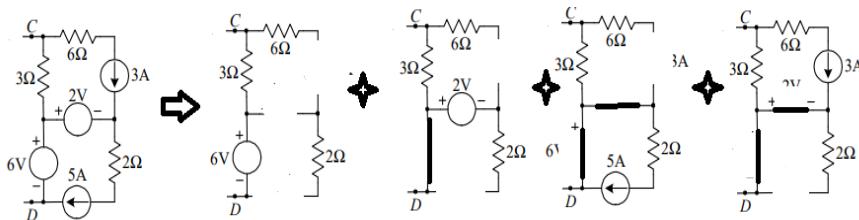

$$U_{CD} = U_{CD}^1 + U_{CD}^2 + U_{CD}^3 + U_{CD}^4$$

$$R_{CD} = 3\Omega$$



$$U_{CD}^1 = 6V$$

$$U_{CD}^2 = 0V$$

$$U_{CD}^3 = 0V$$

$$U_{CD}^4 = -9V$$
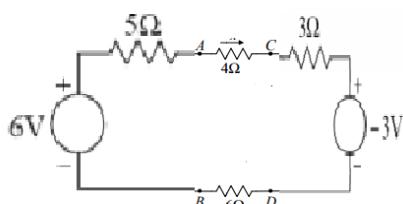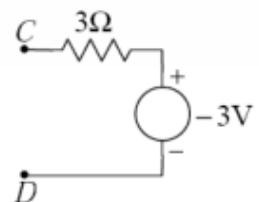
$$b) U_{TEV2} = -3V, R_{TEV2} = 3\Omega$$




$$I_x = \frac{6V - (-3V)}{5\Omega + 3\Omega + 6\Omega + 4\Omega} = \frac{9V}{18\Omega} = 0.5A$$

$$P_{4\Omega} = I_x^2 \cdot 4\Omega = 0.25 \cdot 4W = 1W$$

1. Za kolo sa slike je poznato  $I_{G1}$ ,  $U_{G1}$ ,  $U_{G2}$  i  $R$ .

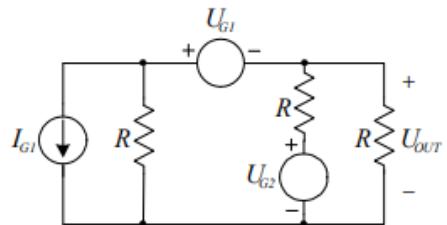- a) [18] **Primenom principa superpozicije** odrediti napon  $U_{OUT}$ .  
 b) [7] Korišćenjem rezultata iz prethodne tačke, odrediti snagu koju **predaje** idealni strujni generator  $I_{G1}$ .



$\text{U}_{out} = -\frac{IgR}{3}$

$\text{U}_{out}'' = -\frac{U_{g1}R}{3} = -\frac{U_{g1}}{3}$

$\text{U}_{out}''' = \frac{U_{g2}}{3}$

$\text{U}_{out} = -\frac{IgR}{3} - \frac{U_{g1}}{3} + \frac{U_{g2}}{3}$

$I_g = -(U_{g1} + U_{out})$


$P_{ic} = U_{ic} \cdot I_g = -\left(U_{g1} + \left(-\frac{IgR}{3} - \frac{U_{g1}}{3} + \frac{U_{g2}}{3}\right)\right) \cdot Ig$

$P_{ic} = \left(\frac{IgR}{3} - \frac{2}{3}U_{g1} - \frac{U_{g2}}{3}\right) \cdot Ig$

2. Za kolo sa slike je poznato  $i_g$ ,  $u_g$ ,  $a$  i  $R$ .

a) [19] Odrediti parametre Nortonovog generatora za deo kola levo od tačaka A i B.

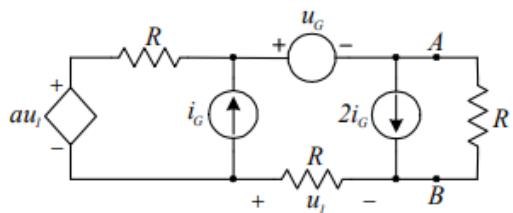b) [6] Korišćenjem rezultata iz prethodne tačke, odrediti snagu koja se disipira na otporniku  $R$  desno od tačaka A i B.



$R_{TEV} = R_N$  određujemo tako što izdvajamo sve nezavisne generatore a uključimo testni generator i tražimo odnos  $\frac{U_T}{U_T} = R_{TEV}$

$$I_T = \frac{U_T - aU_1}{2R} \quad \Rightarrow \quad I_T = \frac{U_T - a \cdot I_T \cdot R}{2R}$$

$$U_1 = I_T \cdot R$$

$$2R I_T = U_T - a I_T \cdot R$$

$$(2R + aR) I_T = U_T \Rightarrow R_{TEV} = \frac{U_T}{I_T} = \frac{(2+a)R}{2}$$

Sada sa supozicijom određujemo  $U_{TEV}$ : Uključujemo jedan po jedan nezavisni generator

$U_{AB}$  nemojte smatrati da mi pada napona  
 $U_1 = 0 \rightarrow a \cdot U_1 = 0$

$$U_{AB}^1 = -U_g$$

Ugmani 2-B-meno gde je  $U_1 = 0$ ,  $a \cdot U_1 = 0$

$$U_{AB}^2 = i_g \cdot R$$

$U_1 = -2i_g \cdot R$ ,  $a \cdot U_1 = -2i_g \cdot R \cdot a$

$$U_{AB}^3 = -2i_g \cdot 2R - 2i_g \cdot R \cdot a$$

$U_{AB} = U_{AB}^1 + U_{AB}^2 + U_{AB}^3 = -U_g + i_g R - 4i_g R - 2a i_g R \approx -(U_g + 3i_g R + 2a i_g R)$

$$U_{AB} = -(U_g + i_g R (2a + 3))$$

$$I_N = \frac{U_{AB}}{R_N} = -\frac{U_g + i_g R (2a + 3)}{(a+2)R}$$

$$R_N = R_{TEV} = (a+2)R$$


(b) 
$$I_N = \frac{R_N}{R_N + R} \cdot I_N$$

$$P = \left( \frac{R_N}{R_N + R} I_N \right)^2 \cdot R_N$$

3. a) [11] U kolu sa slike, **primenom metode potencijala čvorova**, izračunati potencijale svih čvorova.

b) [8] Koristeći rezultate iz prethodne tačke izračunati struje  $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$  i  $I_D$ .

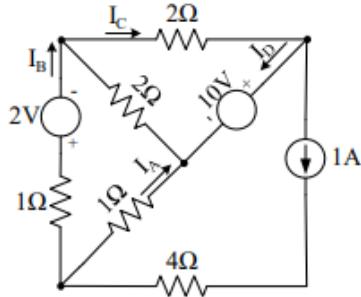c) [6] Izračunati snagu koju svaki od nezavisnih generatora **predaje** ostatku kola.



$$V_1: \left( \frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{1\Omega} \right) V_2 - \frac{1}{1\Omega} V_2 = 1A + \frac{2V}{1\Omega}$$

$$V_2: -\frac{1}{1\Omega} V_1 + \left( \frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{2\Omega} \right) V_2 - \frac{1}{2\Omega} V_3 = -\frac{2V}{1\Omega}$$

$$V_3: \boxed{V_3 = 10V}$$

$$\underline{2sV_1 - 1sV_2 = 3A}$$


$$-1sV_1 + 2sV_2 = 3A \quad / \cdot 2$$

$$\underline{2sV_1 - 1sV_2 = 3A}$$

$$\underline{-2sV_1 + 4sV_2 = 6A}$$

$$\underline{3sV_2 = 9A \Rightarrow \boxed{V_2 = 3V}}$$
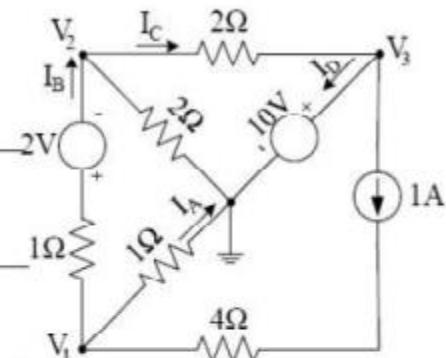
$$2sV_1 - 1s \cdot 3V = 3A \Rightarrow \boxed{V_1 = 3V}$$



$$b) \quad I_A = \frac{V_1}{1\Omega}$$

$$I_B = \frac{V_1 - (V_2 + 2V)}{1\Omega}$$

$$\boxed{I_A = 3A}$$

$$I_C = \frac{V_2 - V_3}{2\Omega}$$

$$\boxed{I_B = 2A}$$

$$\boxed{I_B = -3.5A}$$

$$I_D = I_C - 1A$$

$$\boxed{I_D = -4.5A}$$

$$c) \quad P_{2V} = 2V \cdot (-I_B)$$

$$\boxed{P_{2V} = -4W}$$

$$P_{10V} = 10V \cdot (-I_D)$$

$$\boxed{P_{10V} = 45W}$$

$$P_{1A} = 1A \cdot (V_1 + 1A \cdot 4\Omega - V_3)$$


$$P_{1A} = 1A \cdot (3V + 4V - 10V)$$

$$\boxed{P_{1A} = -3W}$$

4. a) [15] Za deo kola, levo od tačaka A i B, izračunati parametre Tevenenovog generatora.

b) [6] Primenom rezultata iz prethodne tačke odrediti otpornost  $R_X$  tako da struja  $I_X$  iznosi 8A.

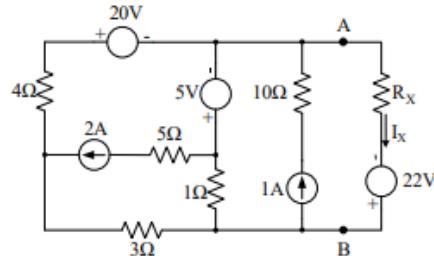c) [4] Izračunati snagu koja se disipira na otporniku  $R_X$  (za otpornost izračunatu u prethodnoj tački) kao i snagu koju predaje naponski generator od 22V.



$$4. a) \quad V_1; V_1 = 5V$$

$$V_2: \left( \frac{1}{4\Omega} + \frac{1}{3\Omega} \right) V_2 - \frac{1}{3\Omega} V_3 = \frac{20V}{4\Omega} + 2A$$

$$V_3: -\frac{1}{1\Omega} V_1 - \frac{1}{3\Omega} V_2 + \left( \frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{3\Omega} \right) V_3 = -1A$$

$$\frac{7}{12}sV_2 - \frac{1}{3}sV_3 = 7A$$


$$-\frac{1}{3}sV_2 + \frac{4}{3}sV_3 = 4A$$

$$7sV_2 - 4sV_3 = 84A$$

$$-1sV_2 + 4sV_3 = 12A$$


$$6sV_2 = 96A \Rightarrow V_2 = 16V$$
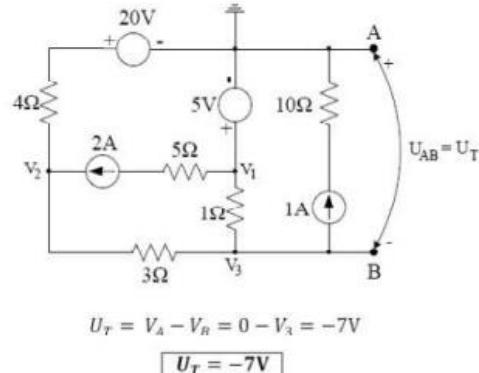
$$-16V + 4sV_3 = 12V \Rightarrow 4sV_3 = 28V \Rightarrow V_3 = 7V$$



$$U_T = V_A - V_B = 0 - V_3 = -7V$$


$$U_T = -7V$$

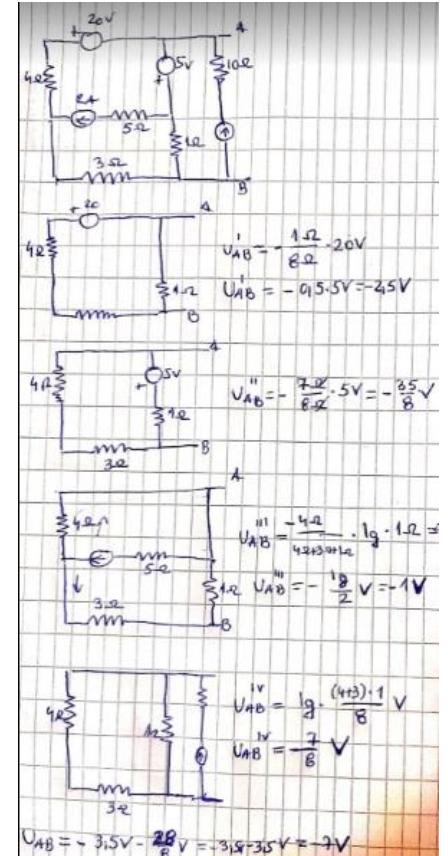


$$R_T = (4\Omega \oplus 3\Omega) || 1\Omega$$

$$R_T = \frac{(4\Omega + 3\Omega) \cdot 1\Omega}{(4\Omega + 3\Omega) + 1\Omega}$$

$$R_T = \frac{7}{8}\Omega$$

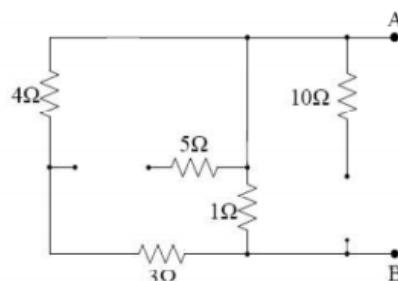

b)

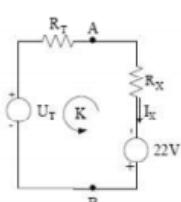

$$-U_T + I_X(R_T + R_X) - 22V = 0$$

$$I_X(R_T + R_X) = 22V + U_T$$

$$R_X = \frac{22V + U_T}{I_X} - R_T$$

$$R_X = \frac{22V + (-7V)}{8A} - \frac{7}{8}\Omega$$

$$R_X = 1\Omega$$

c)

$$P_{R_X} = R_X \cdot I_X^2$$

$$P_{R_X} = 1\Omega \cdot 64A^2$$

$$P_{R_X} = 64W$$

$$P_{22V} = 22V \cdot I_X$$


$$P_{R_X} = 22V \cdot 8A$$

$$P_{R_X} = 172W$$

Septembar 2019

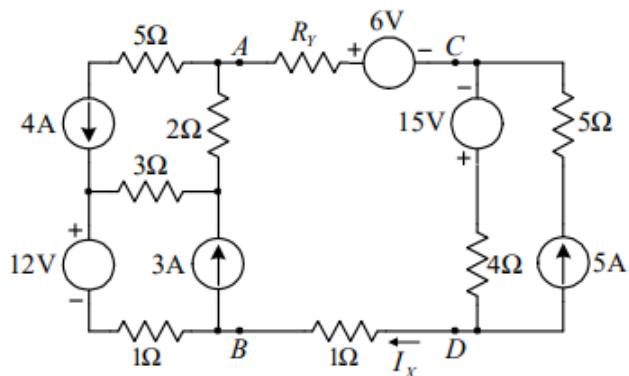1. U kolu sa stalnim jednosmernim strujama sa slike je poznato  $R_y = 3\Omega$ . Odrediti:

- [4] parametre Tevenenovog generatora za deo kola levo od tačaka A i B,
- [4] parametre Tevenenovog generatora za deo kola desno od tačaka C i D,
- [4] struju  $I_x$ ,
- [4] snagu koja se disipira na otporniku  $R_y$ ,
- [4] snagu koju predaje idealni naponski generator od 6V.



a)

$$U_{AB} = \frac{12}{3+4}V + -20V + 12V = 4V$$

b)

$$U_{CD} = \frac{15}{5+4}V + -20V + 15V = 5V$$

$$R_T = 4\Omega$$

c)

$$I_x = \frac{6-6-5}{1+4}A = -\frac{7}{14}A = -0.5A$$

d)


$$P_y = R_y \cdot I_x^2 = 3\Omega \cdot 0.25A^2 = 0.75W$$

e)

$$P_{uv} = U_{uv} \cdot I_{uv} = U_{uv} \cdot (-k) = 6V \cdot 0.5A = 3W$$

1. Smatrujući da idealni strujni generatori u kolu sa slike generišu konstantne struje i da su  $R$ ,  $C$ ,  $I_{G1}$  i  $I_{G2}$  poznate veličine, odrediti:

- [4] napon  $U_{AB}$ ,
- [3] parametre Tevenenovog generatora za kolo između tačaka A i B,
- [3] snagu koju predaje idealni strujni generator  $I_{G1}$ ,
- [3] snagu koja se disipira na otporniku  $5R$ ,
- [3] napon na kondenzatoru  $C$ ,
- [4] kolika treba da bude otpornost potrošača  $R_p$  koji bi se povezao između tačaka A i B tako da se na njemu disipira maksimalna moguća snaga.

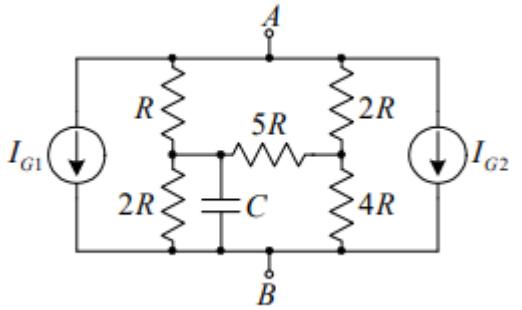

Jul 2019

a)

$\Rightarrow$

$R \cdot 4R = 2R \cdot 2R \Rightarrow$  mreža je uravnotežena  
Grama 5R se može ukloniti jer  
kroz njih ne protiče struja

b)


Superpozicija

$U_{AB}^1 = -I_{G1} \cdot 2R$

$U_{AB}^2 = -I_{G2} \cdot 2R$

$U_{AB} = -(I_{G1} + I_{G2}) \cdot 2R = -2(I_{G1} + I_{G2})R$

$$R_{TEV} = 3R || 6R = 2R, E_{TEV} = -2(I_{G1} + I_{G2})R$$

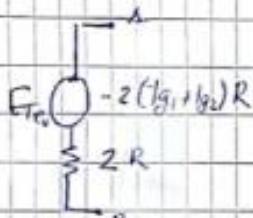

c)

$$P_{G1} = I_{G1} \cdot U_{G1} = I_{G1} \cdot (-U_{AB}) = I_{G1} \cdot 2(I_{G1} + I_{G2})R = 2 I_{G1} (I_{G1} + I_{G2})R$$

d)

$$I_{S2} = 0 \Rightarrow P_{S2} = I_{S2} \cdot U_{S2} = 0 \text{ W}$$

e)

$$|U_C| = |U_{2R}| = |I_{2R} \cdot 2R| = \left| \frac{U_{AB}}{R+2R} \cdot 2R \right| = \left| \frac{2(I_{G1} + I_{G2})R}{3R} \cdot 2R \right| = \left| \frac{4(I_{G1} + I_{G2})R}{3} \right|$$


$$|U_C| = \frac{4}{3} (I_{G1} + I_{G2})R$$

f)

$$R_p = R_{TEV} = 2R$$

Februar 2019

- [20] Odrediti parametre ekvivalentnog Tevenenovog generatora za deo kola levo od tačaka A i B.
- [20] Odrediti parametre ekvivalentnog Tevenenovog generatora za deo kola desno od tačaka C i D.
- [20] Korišćenjem rezultata iz prethodne tačke, odrediti napon idealnog naponskog generatora  $V_G$  tako da snaga koju on predaje bude 5W. Poznato je da se u tom slučaju na otporniku otpornosti  $2\Omega$  između tačaka A i C disipira snaga od 2W.
- [20] Pod uslovom iz prethodne tačke, kolika treba da bude otpornost potrošača  $R_p$  koji bi se povezao između tačaka A i D tako da se na njemu disipira maksimalna moguća snaga? Koliko iznosi ta snaga?

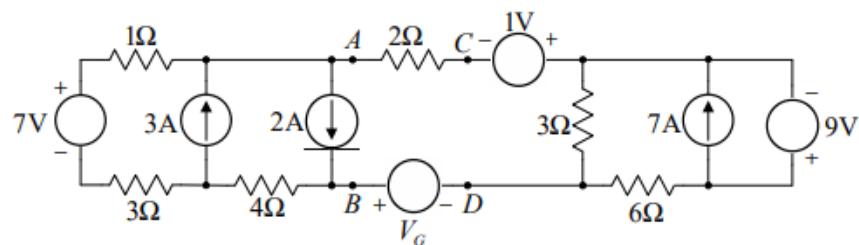

a)

$$U_{AB} = 7V + 12V - 16V = 3V \quad R_{TEV} = 1\Omega + 3\Omega + 4\Omega = 8\Omega$$

b)

$$U_{CD} = U_{cD} = 4V \quad V_{en} = 0V \quad U_{CD}''' = 9V \cdot \frac{3\Omega}{9\Omega} = -3V$$

$$U_{TEV} = U_{cD} = -4V \quad R_{TEV} = \frac{3 \cdot 6}{9} \Omega = 2\Omega$$

c)

$$V_G \cdot I_x = 5W \quad R_2 \cdot I_x^2 = 2W$$

$$I_x = \pm \sqrt{1A^2} = \pm 1A$$

$$V_{G/2} = \pm 5V$$

sada vršimo provjeru u kolici

$$I_x = \frac{3V + 4V + U_g}{12\Omega}$$

$$\text{za } U_g = 5V \Rightarrow I_x = \frac{12V}{12\Omega} = 1A \text{ Tačno!}$$

$$\text{za } U_g = -5V \Rightarrow I_x = \frac{2V}{12\Omega} = \frac{1}{6}A \neq -1A \perp$$

pa ovo rešenje otpada!

$$U_G = 5V$$

d)

$$U_{AD} = U_G + 3V - 8\Omega \cdot 1A = 0V$$


$$R_{AD} = 8\Omega || 4\Omega = \frac{8}{3}\Omega$$

$$P_p = I_{kp} \cdot R_p = 0$$


Bee obzira na vrednost  $R_p$  smaga je  $0\Omega$  jer ne protiče nikakva struja kroz tu granu!

Februar 2019

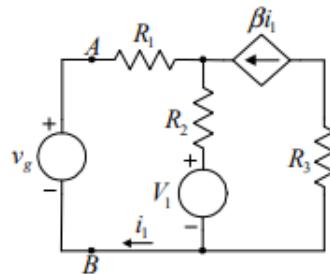2. [20] Za kolo sa slike je poznato  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $V_1$  i  $\beta$ . Odrediti ekvivalentnu otpornost za deo kola desno od tačaka A i B.



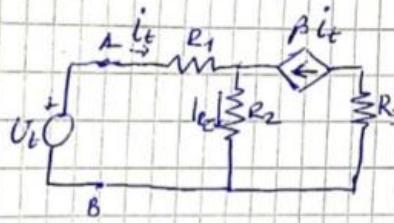Ekvivalentnu otpornost za deo kola desno od tačaka A i B određujemo na taj način što pa tačke A i B prikupljimo testni generator, isključimo sve nezavisne generatore i tražimo odnos  $\frac{U_t}{i_t}$ .



$$i_t + \beta i_t = \frac{U_t - i_t R_1}{R_2} = i_{R_2}$$

$$R_2 i_t (\beta + 1) = U_t - i_t R_1$$

$$i_t (R_1 + R_2 (\beta + 1)) = U_t$$

$$R_{\text{Equiv}} = \frac{U_t}{i_t} = R_1 + R_2 (\beta + 1)$$

Resenja: Merisa Harcinovic