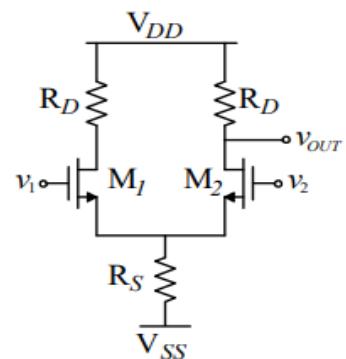


6. U kolu diferencijalnog pojačavača sa slike poznati su parametri: $V_{DD} = V_{SS} = 8V$, $R_D = 5k\Omega$, $V_T = 3V$, $k_n = 2mA/V^2$, $\lambda_I = \lambda_2 = 0$. Potrebno je:

a) [8] Odrediti otpornost R_S tako da vrednost izlaznog napona u mirnoj radnoj tački ($v_1 = v_2 = 0$) bude $V_{OUT} = 3V$.

b) [9] Nacrtati ekvivalentnu šemu pojačavača za male signale pri diferencijalnoj pobudi i odrediti izraz za diferencijalno pojačanje $A_d = -V_{out}/V_d$, $V_d = v_1 - v_2$.

c) [3] Izračunati vrednost diferencijalnog pojačanja.



6. a) U MRT u kolu diferencijalnog pojačavača postoji simetrija. Jedna od posledica te simetrije jeste jednakost struja drejnova tranzistora M_1 i M_2 . Dakle, ukoliko odredimo struju tranzistora M_1 , to znači da smo odredili i struju tranzistora M_2 i obratno. Postavkom zadatka je zahtevano da u MRT izlazni napon bude jednak $3V$. Iz ovog zahteva možemo odrediti struju drejna koristeći sledeću jednakost

$V_{OUT} + I_{D2} R_D = V_{DD}$
odakle sledi:

$$I_{D2} = \frac{V_{DD} - V_{OUT}}{R_D} = 1mA$$

Kao što smo već rekli, na osnovu simetrije važi da su struje drejnova tranzistora M_1 i M_2 u MRT jednake i iznose po $1mA$. Na osnovu poznatih vrednosti struja drejnova, ova dva tranzistora, možemo odrediti i struju I_{SS} kroz otpornik R_{SS} . Vrednost ove struje data je izrazom:

$$I_{SS} = I_{D1} + I_{D2} = 2mA$$

Izraz za vrednost struje I_{SS} može se odrediti i na drugačiji način koristeći sledeću jednakost:

$$I_{SS} = \frac{V_S - V_{SS}}{R_{SS}}$$

gde je V_S potencijal sorsa tranzistora M_1 i M_2 . Iz prethodne formule jasno je da ukoliko odredimo potencijal sorsa ova dva tranzistora možemo odrediti otpornost R_{SS} jer su svi ostali parametri u prethodnoj formuli poznati. Dakle, sada treba da odredimo potencijal sorsa ova dva tranzistora.

Potencijali sorsa tranzistora M_1 i M_2 su jednakci jer su struje drejnova jednake i gejtori oba tranzistora se nalaze na istom potencijalu ($V_{G1} = V_{G2} = V_G = 0$). Potencijal sorsa oba tranzistora (V_S) možemo odrediti koristeći jednakost

$$V_S = V_G - V_{GS}$$


gde je V_{GS} jednak (na osnovu formule za struju drejna)

$$V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{2I_D}{k_n}} = 4V$$

Dakle, potencijal sorsa iznosi $-4V$ dok otpornost R_{SS} iznosi $2k\Omega$

b) Na osnovu šeme za male signale (slika 6.1) jasno je da izraz za diferencijalno pojačanje iznosi:

$$A_d = \frac{g_m R_D}{2}$$

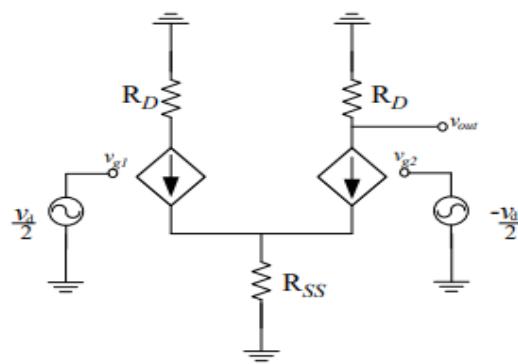

Slika 6.1


c) Vrednost diferencijalnog pojačanja je $A_d = 5$.

6. Na slici je prikazan jednostepeni pojačavač sa MOS tranzistorom u konfiguraciji sa zajedničkim sorsom. Poznato je: $V_{DD} = 10V$, $R_D = 3k\Omega$, $R_G = 10k\Omega$, $R_F = 50k\Omega$, $C_G \rightarrow \infty$, $B = 4mA/V^2$, $V_{TP} = -3V$.

a) [10] Izračunati struju tranzistora I_D u odsustvu naizmeničnog pobudnog signala.

b) [10] Nacrtati šemu pojačavača za male signale, izvesti izraz i izračunati vrednosti naponskog pojačanja $A_v = \frac{v_I}{v_g}$.

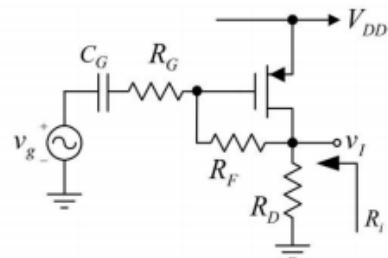c) [10] Izvesti izraz i izračunati vrednosti ulazne otpornosti koju vidi generator i izlazne otpornosti pojačavača.



a)

$$I_D = \frac{B}{2} (V_{SL} - |V_{TP}|)^2$$

$$V_{SC} = V_S - V_G = V_{DD} - V_G = V_{DD} - V_D = V_{DD} - I_D R_D \Rightarrow I_D = \frac{B}{2} (V_{DD} - I_D R_D - |V_{TP}|)^2$$

$$2I_D = B \cdot (V_{DD} - |V_{TP}|)^2 - 2B (V_{DD} - |V_{TP}|) R_D + I_D^2 R_D^2 B$$

$$I_D^2 R_D^2 B - 2[1 + B(V_{DD} - |V_{TP}|) R_D] I_D + B(V_{DD} - |V_{TP}|)^2 = 0$$

$$9 \cdot 10^6 \cdot 10^{-3} \cdot I_D^2 - 2(1 + 7 \cdot 4 \cdot 10^{-3} \cdot 3 \cdot 10^3) I_D + 4 \cdot 10^3 \cdot 49 = 0$$

$$36 \cdot 10^3 I_D^2 - 170 I_D + 196 \cdot 10^{-3} = 0$$

$$I_{D_{12}} = \frac{170 \pm \sqrt{170^2 - 4 \cdot 36 \cdot 196}}{72} \cdot 10^{-3} A \quad I_{D_{12}} = \frac{170 \pm \sqrt{3352}}{72} \cdot 10^{-3}$$

$$I_{D_1} = 2 mA \quad I_{D_2} = \cancel{\frac{170}{72} A} \rightarrow \text{ne izračunava u slučaju } V_{SS} > |V_{TP}|$$

b)

$$U_T = (I_g - g_m U_{BS}) \cdot R_D$$

$$U_T = \left(\frac{U_{G1} - U_i}{R_F} - g_m U_{BS} \right) R_D$$

$$\frac{U_{BS}}{R_F} R_D = \frac{U_i}{R_F} R_D - g_m U_{BS} R_D = U_i$$

$$g_m = \sqrt{2B I_D} = \sqrt{2 \cdot 4mA \cdot 10^{-3} \cdot 2mA} = 4mS$$

$$U_{GS} R_D - g_m U_{GS} R_D R_F = U_i (R_D + R_F)$$

$$U_{GS} R_D (1 - g_m R_F) = U_i (R_D + R_F) \quad \frac{U_{GS} - U_i}{R_F} = \frac{U_i - U_{GS}}{R_g} \Rightarrow U_{GS} = \frac{U_g R_F + U_i R_g}{R_g + R_F}$$

$$\frac{U_g R_F R_D}{R_g + R_F} (1 - g_m R_F) = U_i (R_D + R_F) - \frac{U_i R_g R_D}{R_g + R_F} (1 - g_m R_F)$$

$$(U_g R_F R_D (1 - g_m R_F) - U_i (R_D + R_F) (R_g + R_F)) = U_i R_g R_D + U_i R_F R_D \cdot g_m R_F$$

$$U_g R_F R_D (1 - g_m R_F) = U_i (R_D + R_F + R_g R_F + R_g R_D \cdot g_m R_F)$$

$$U_g R_D (1 - g_m R_F) = U_i (R_g + R_D + R_F + g_m R_g R_D)$$

$$O_v = \frac{U_i}{U_g} = \frac{R_D (1 - g_m R_F)}{R_g + R_D + R_F + g_m R_g R_D} = \frac{3k\Omega (1 - 4 \cdot 50)}{(10 + 3 + 50 + 4 \cdot 10 \cdot 3) \Omega} = \frac{-179 \cdot 3}{183} = -3,26$$

$$c)$$

$$I_g = \frac{U_g - U_i}{R_g + R_F} = \frac{U_g - U_o - U_g}{R_F R_g} = \frac{U_g (1 - g_m R_F)}{R_F R_g}$$

$$R_{in} = \frac{U_g}{I_g} = \frac{R_F + R_g}{1 - g_m R_F} = \frac{60k\Omega + 10k\Omega}{1 - 4 \cdot 50} = 14,085 k\Omega$$

$$I_t = g_m \cdot U_t \cdot \frac{R_C}{R_F + R_C} + \frac{U_o}{R_F + R_C} \cdot \frac{U_o}{R_o} \quad \frac{U_o}{R_o} = R_L = \frac{1}{g_m R_F + \frac{1}{R_F + R_C} + \frac{1}{R_o}} = \frac{1}{\frac{60}{60k\Omega} + \frac{1}{60k\Omega + 3k\Omega}} = 0,98k\Omega$$

6. Za kolo sa slike poznato je $V_{DD} = -V_{SS} = 5V$, $B_1 = B_2 = B_3 = B_4 = 500 \frac{\mu A}{V^2}$, $B_5 = B_6 = 1 \frac{mA}{V^2}$, $V_{TN} = V_{TP} = 1V$, $\lambda_N = \lambda_P = 0V^{-1}$. Potrebno je odrediti:


- [7] otpornost R_X tako da struja drenova tranzistora M_6 bude $500\mu A$;
- [6] struje drenova ($I_{D1..6}$) i transkonduktanse ($g_{m1..6}$) pod pretpostavkom da su svi tranzistori u zasićenju;
- [6] vrednost napona V_{OUT} u mirnoj radnoj tački ($v_1 = v_2 = 0V$) ako se između izlaza pojačavača i mase poveže otpornost R_p ;
- [16] izraz za pojačanje pojačavača ($A_d = \frac{v_{OUT}}{v_D}; v_D = v_1 - v_2$) ako se između izlaza pojačavača i mase poveže otpornost R_p .

6. a) $R_X = 16k\Omega$

b) $I_{D6} = I_{D5} = 0.5mA, I_{D4} = I_{D3} = I_{D2} = I_{D1} = 0.25mA, g_{m5} = g_{m6} = 1mS, g_{m1..4} = g_m = 0.05mS$

c) $v_{OUT} = 0$

d) $A_d = g_m R_p$

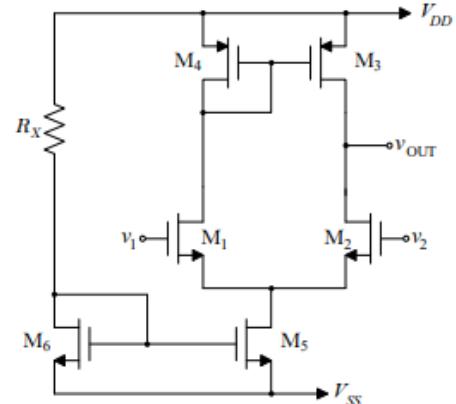

$V_{DD} = -V_{SS} = 5V, B_1 = B_2 = B_3 = B_4 = 500 \frac{\mu A}{V^2}, B_5 = B_6 = 1 \frac{mA}{V^2}, \lambda_N = \lambda_P = 0V^{-1}$

a) $R_X = ? \rightarrow I_{D6} = 500\mu A$

$$I_{D6} = \frac{B_6}{2} (V_{GS6} - V_{TN})^2 \Rightarrow \sqrt{\frac{2I_{D6}}{B_6}} = V_{GS6} - V_{TN}$$

$$V_{GS6} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2I_{D6}}{B_6}} = 1V + \sqrt{\frac{2 \cdot 500 \cdot 10^{-6} A}{1mA/V^2}} = 1V + 1V = 2V$$

$$V_{DD} - I_{D6} R_X - V_{GS6} - V_{SS} = 0 \Rightarrow R_X = \frac{V_{DD} - V_{GS6} - V_{SS}}{I_{D6}}$$

$$R_X = \frac{8V}{500 \cdot 10^{-6} A} = 16 k\Omega$$

b) $I_{D6} = I_{D5} = 500\mu A \quad I_{S1} = I_{S2} = I_{D2} = 250\mu A \Rightarrow I_{D1} = I_{D2} = I_{D3} = I_{D4} = 250\mu A$

$$g_{m6} = \sqrt{2B_6 I_{D6}} = 1mS \quad g_{m5} = \sqrt{2B_6 I_{D5}} = \sqrt{2 \cdot 500 \cdot 10^{-6} A \cdot 250 \cdot 10^{-6} A} = \sqrt{25 \cdot 10^{-8} A^2} = 5 \cdot 10^{-4} S$$

$g_{m1} = g_{m2} = g_{m3} = g_{m4} = 0.5mS, \quad g_{m1..4} = g_{m6} = 1mS$

c) $I_{D2} = I_{D3} = 0 \Rightarrow I_p = 0 \Rightarrow V_{OUT} = I_p \cdot R_p = 0$

d)

S_1	S_2	I_{D1}	I_{D2}	I_{D3}	I_{D4}	I_{D5}	I_{D6}
D_1	D_2	I_{D1}	I_{D2}	I_{D3}	I_{D4}	I_{D5}	I_{D6}
G_1	G_2	I_{D1}	I_{D2}	I_{D3}	I_{D4}	I_{D5}	I_{D6}
v_1	v_2	v_1	v_2	v_1	v_2	v_1	v_2

$I_{D1} = g_m \cdot V_{GS1} = -g_m \frac{V_1}{2}$

$V_{GS1} = V_1 - V_S = \frac{V_1 - V_2}{2} = \frac{V_1}{2}$

$I_{D2} = g_m \cdot V_{GS2} = -g_m \frac{V_2}{2}$

$V_{GS2} = V_2 - V_S = \frac{V_2 - V_1}{2} = -\frac{V_1}{2}$

$I_{D3} = g_m \cdot V_{GS3} = -g_m \frac{V_1}{2}$

$V_{GS3} = V_1 - V_S = \frac{V_1 - V_2}{2} = \frac{V_1}{2}$

$I_{D4} = g_m \cdot V_{GS4} = -g_m \frac{V_2}{2}$

$V_{GS4} = V_2 - V_S = \frac{V_2 - V_1}{2} = -\frac{V_1}{2}$

$I_{D5} = g_m \cdot V_{GS5} = -g_m \frac{V_1}{2}$

$V_{GS5} = V_1 - V_S = \frac{V_1 - V_2}{2} = \frac{V_1}{2}$

$I_{D6} = g_m \cdot V_{GS6} = -g_m \frac{V_2}{2}$

$V_{GS6} = V_2 - V_S = \frac{V_2 - V_1}{2} = -\frac{V_1}{2}$

$I_{D1} + I_{D3} + I_{D2} = 0$

$I_p = -I_{D3} - I_{D2} = g_m \frac{V_1}{2} + g_m \frac{V_2}{2} = g_m V_d$

$V_{OUT} = I_p \cdot R_p = g_m V_d \cdot R_p$

$\frac{V_{OUT}}{V_d} = g_m \cdot R_p$

Oktobar 2019


5. Na slici je prikazan jednostepeni pojačavač sa MOS tranzistorom u konfiguraciji sa zajedničkim drejnom.

a) [5] Izračunati napon na potrošaču V_I u odsustvu naizmeničnog pobudnog signala.

b) [11] Nacrtati ekvivalentnu šemu pojačavača za male signale i izvesti izraze za naponsko pojačanje, izlaznu otpornost i strujno pojačanje ovog pojačavača.

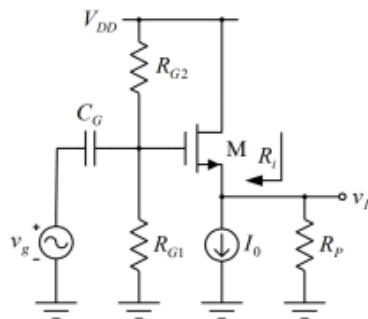c) [4] Izračunati vrednosti parametara pojačavača iz tačke b).

Poznato je: $I_0 = 3 \text{ mA}$, $V_{DD} = 10 \text{ V}$, $R_{G1} = 70 \text{ k}\Omega$, $R_{G2} = 30 \text{ k}\Omega$, $R_P = 4 \text{ k}\Omega$, $V_T = 2 \text{ V}$, $B = 8 \text{ mA/V}^2$, $C_G \rightarrow \infty$.



$V_{DD} = 10 \text{ V}$, $R_{G1} = 70 \text{ k}\Omega$, $R_{G2} = 30 \text{ k}\Omega$, $R_P = 4 \text{ k}\Omega$, $V_T = 2 \text{ V}$, $B = 8 \text{ mA/V}^2$

$I_P = I_0 - I_o$, $I_D = I_P + I_o = \frac{B(V_{GS} - V_T)^2}{2}$, $V_{GS} > V_T$

$I_P = \frac{V_i}{R_P}$, $V_{GS} = \frac{R_{G1}}{R_{G1} + R_{G2}} V_{DD} - V_T = 7V - V_T > V_T$

$V_i < 7V - 2V = 5V$

$I_D = \frac{V_i}{R_P} + I_o = \frac{B}{2} (7V - V_i - 2V)^2 = \frac{B}{2} (5V - V_i)^2 / 2R_P$

$2V_i + 2R_P I_o = B \cdot R_P (5V - V_i)^2$

$2V_i [V] + 24 \text{ mV} = 32 \cdot (5V - V_i)^2 \left[\frac{A \cdot \text{nA}^2 \cdot \text{V}^2}{\text{V}^2} \right]$

$V_i + 12 = 16 \cdot (25 - 10V_i + V_i^2)$

$16V_i^2 - 160V_i - V_i + 400 - 12 = 0$

$16V_i^2 - 161V_i + 388 = 0$

$V_i = \frac{161 \pm \sqrt{161^2 - 4 \cdot 16 \cdot 388}}{32} = \frac{161 \pm 33}{32} \Rightarrow \begin{cases} V_{i1} = 6.0625 \text{ V} \\ V_{i2} = 4 \text{ V} \end{cases} \Rightarrow V_i = 4 \text{ V}$

(i) $V_i < 5 \text{ V}$

$I_D = I_P + I_o \leq \frac{4V}{4 \times 8} = 1 \text{ mA} + I_o = 1 \text{ mA}$

$g_m = \sqrt{2B \cdot 10} = \sqrt{2 \cdot 8 \cdot 10} = 8 \left[\frac{\text{mA}}{\text{V}} \right] = 8 \text{ mS}$

$\text{Circuit diagram of the small-signal model: } v_g \rightarrow \text{source follower} \rightarrow M \rightarrow R_P \rightarrow v_i$

$V_{GS} = v_g - v_i$

$v_i = g_m (v_g - v_i) \cdot R_P$

$v_i + g_m R_P v_i = g_m v_g R_P$

$v_i (1 + g_m R_P) = g_m R_P v_g$

$A_V = \frac{v_i}{v_g} = \frac{g_m R_P}{1 + g_m R_P}$

$\text{Circuit diagram of the small-signal model: } v_g \rightarrow \text{source follower} \rightarrow M \rightarrow R_P \rightarrow v_i$

$i_t = -g_m V_{GS}$, $V_{GS} = 0 - v_t = -v_t$

$i_t = g_m v_t$

$R_i = \frac{v_{t0}}{i_t} = \frac{1}{g_m}$

$A_I = \frac{i_t}{i_0} = \frac{v_t}{v_0} = \frac{v_t}{v_g} \cdot \frac{R_P}{R_{G1}} = A_V \cdot \frac{R_P}{(R_{G1} + R_P) \cdot g_m} = \frac{g_m R_P R_{G1}}{R_{G1} + R_P}$

$i_t = \frac{v_t}{R_{G1} + R_P}$


$R_o = \frac{v_t}{i_t} = \frac{R_{G1} + R_P}{i_t} = \frac{R_{G1} R_P}{R_{G1} + R_P}$

C) $A_O = \frac{g_m R_P}{1 + g_m R_P} = \frac{8 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 10}{1 + 8 \cdot 5 \cdot 10} = \frac{32}{53} = \frac{32}{53} \cdot \frac{3}{3} = \frac{96}{53} = 1.8$

$i_t = \frac{1}{g_m} = \frac{1}{8} \text{ mA} = 125 \text{ nA}$, $A_I = \frac{32}{53} \cdot \frac{8 \cdot 70 \cdot 3}{100} = \frac{32}{53} \cdot \frac{560}{100} = \frac{32 \cdot 5.6}{53} = 69.8$

5. U pojačavaču sa slike parametri tranzistora su: $B=500 \mu A/V^2$ i $V_T=1V$, dok je: $V_{DD}=12V$, $R_I=1M\Omega$, $R_2=1.5M\Omega$, $R_{S1}=5k\Omega$, $R_{S2}=1k\Omega$, $R_D=12k\Omega$ i $R_P=100k\Omega$.

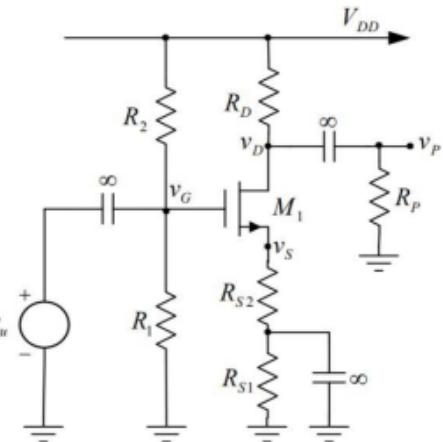- a) [10] Odrediti jednosmerne vrednosti napona na gejtu, sorsu i drenu, kao i jednosmernu struju drejna.
 b) [10] Odrediti ulaznu otpornost, zatim otpornost koju vidi potrošač R_P i naponsko pojačanje pojačavača $a_v=v_p/v_u$.



a)

$I_D = \frac{B}{2} (V_{GS} - V_T)^2$

$V_{DD} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} - V_{GS} - I_D (R_{S1} + R_{S2}) = 0$

$I_D = \frac{V_{DD} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} - V_{GS}}{R_{S1} + R_{S2}} = \frac{12V \cdot \frac{1M\Omega}{2.5M\Omega} - V_{GS}}{5k\Omega + 1k\Omega} = \frac{4.8V - V_{GS}}{6k\Omega}$

$\frac{4.8V - V_{GS}}{6k\Omega} = \frac{500 \cdot 10^{-6} \mu A/V^2}{2} \cdot (V_{GS} - 1V)^2 / 6k\Omega$

$4.8V - V_{GS} = 500 \cdot 3 \cdot 10^{-6} \cdot 10^3 [A \cdot V] (V_{GS} - 1)^2$

$4.8 - V_{GS} = 1.5 (V_{GS} - 1)^2$

$4.8 - V_{GS} = 1.5 V_{GS}^2 - 3V_{GS} + 1.5$

$1.5 V_{GS}^2 - 2V_{GS} - 3.3 = 0$

$V_{GS} = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 6 \cdot 3.3}}{3} = \frac{2 \pm 4.88}{3} \Rightarrow V_{GS} = 2.3V$

$I_D = \frac{(4.8 - 2.3)V}{6k\Omega} = 416.67 \mu A$

$V_C = 4.8V \quad V_S = V_C - V_{GS} = 4.8[V] - 2.3[V] = 2.5[V], \quad V_D = V_{DD} - I_D \cdot R_D = 12[V] - 50 \cdot 12k\Omega = 7[V]$

b)

$U_G = U_g, \quad U_S = g_m V_{GS} \cdot R_{S2}$

$U_{GS} = U_g - g_m V_{GS} \cdot R_{S2} \Rightarrow U_{GS} = \frac{U_g}{1 + g_m R_{S2}}$

$U_i = -g_m V_{GS} \cdot R_{D1} R_P$

$U_i = -g_m \frac{U_g}{1 + g_m R_{S2}} \cdot R_{D1} R_P$

$A_{v2} = \frac{U_i}{U_g} = -g_m \cdot \frac{R_{D1} R_P}{1 + g_m R_{S2}} = -645.17 \frac{12k\Omega \cdot 100k\Omega}{1 + 645.17 \cdot 1k\Omega} = -645.17 \frac{12 \cdot 10^3 \cdot 10^4}{1 + 645.17 \cdot 10^3} = -0.039$

$R_{in} = R_{D1} R_P = \frac{U_g}{I_g} = \frac{12V}{416.67 \mu A} = 29k\Omega$

Pošto je struja $I_c = 0$, no ulazni strujni uticaj samo odgovarja $R_1 + R_2$ ali ne i sumi neskor kada aktivna pojačavajuća funkcija.

$R_{out} = R_D = \frac{U_D}{I_D} = \frac{12V}{416.67 \mu A} = 29k\Omega$

$V_{GS} = 0 - g_m V_{GS} \cdot R_{S2} \Rightarrow V_{GS} = \frac{0}{1 + g_m R_{S2}} = 0$

$| R_{D1} = R_D |$


5. Na slici 5 prikazan je pojačavač sa MOSFET-om u konfiguraciji sa zajedničkim sorsom.

a) [5] Izračunati vrednost izlaznog napona u odsustvu naizmeničnog pobudnog signala.

b) [10] Nacrtati ekvivalentnu šemu pojačavača sa slike za male signale i izvesti izraze za naponsko pojačanje i izlaznu otpornost.

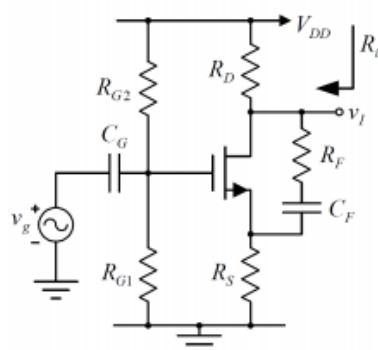c) [5] Izračunati vrednosti za naponsko pojačanje i izlaznu otpornost ovog pojačavača.

Poznato je: $V_{DD} = 12 \text{ V}$, $R_{G1} = 4 \text{ k}\Omega$, $R_{G2} = 8 \text{ k}\Omega$, $R_S = 500 \Omega$, $R_D = 2 \text{ k}\Omega$, $R_F = 2 \text{ k}\Omega$, $C_G = \infty$, $C_F = \infty$, $B_N = 1 \text{ mA/V}^2$, $V_{TN} = 1 \text{ V}$.



a)

$$I_D = \frac{B}{2} (V_{GS} - V_T)^2, \quad I_S = I_D$$

$$V_{DD} \cdot \frac{R_{G1}}{R_{G1} + R_{G2}} - V_{GS} \approx I_D \cdot R_S$$

$$\frac{12\text{V}}{3} - V_{GS} = 0,15 \text{ k}\Omega \cdot 1\text{D}$$

$$\frac{12\text{V}}{3} - V_{GS} = 0,15 \text{ k}\Omega \cdot \frac{B}{2} (V_{GS} - 1\text{V})^2$$

$$4\text{V} - V_{GS} = \frac{1}{4} (V_{GS} - 1)^2 \quad \text{[mA]} \left[\frac{\text{mA} \cdot \text{k}\Omega}{\text{V}^2} \right] \cdot \sqrt{\text{V}} = [\text{V}]$$

$$16 - 4V_{GS} = V_{GS}^2 - 2V_{GS} + 1 \quad V_{GS}^2 + 2V_{GS} - 15 = 0$$

$$V_{GS1} = 3\text{V}$$

$$V_{GS2} = -5\text{V} \Rightarrow V_{GS} = 3\text{V}$$

$$V_{GS} > 1\text{V} \quad I_D = 2 \cdot (4-3) \cdot 10^{-3} \text{A} = 2 \text{ mA}$$

$$V_i = V_{DD} - R_D \cdot I_D = 12\text{V} - 4\text{V} = 8\text{V}$$

b)

$$i_s = \frac{v_s}{R_S} = g_m v_{GS} + \frac{V_i - V_S}{R_F} = i_{D0} = -\frac{V_i}{R_D}$$

$$V_S = -V_i \frac{R_S}{R_D} + V_{GS} = V_{GS} + V_i \frac{R_S}{R_D}$$

$$g_m V_{GS} + \frac{V_i - V_S}{R_F} = -\frac{V_i}{R_D}$$

$$g_m \cdot (V_{GS} + V_i \frac{R_S}{R_D}) = -\frac{V_i}{R_D} - \frac{V_i}{R_F} = V_i \frac{R_S + g_m R_F}{R_D R_F}$$

$$g_m V_g = -\left(V_i \left(\frac{R_S}{R_D} + \frac{1}{R_F} + \frac{1}{R_S} + \frac{R_S}{R_D R_F} \right) \right)$$

$$A_{v0} = \frac{V_t}{V_g} = -\frac{g_m}{g_m \frac{R_S}{R_D} + \frac{1}{R_F} + \frac{1}{R_S} + \frac{R_S}{R_D R_F}}, \quad g_m = \sqrt{2B I_D} = 2 \text{ mA} \quad / \quad A_{v0} = -\frac{2 \text{ mS}}{2 \cdot \frac{0,15 \text{ mS}}{2} + 0,5 \text{ mS} + 0,5 \text{ mS} + \frac{0,5 \text{ mS}}{4}}$$

$$C_1 | A_{v0} = -1,23 |$$

$$V_S = g_m V_{GS} R_F + I_{D0} R_F = V_t, \quad V_{GS} = -V_S$$

$$V_S + g_m V_{GS} R_F + I_{D0} R_F = V_t, \quad V_S = I_{D0} \cdot R_S$$

$$I_{D0} R_S + I_{D0} g_m R_S R_F + I_{D0} R_F = V_t$$

$$(I_{D0} (R_S + R_F + g_m R_S R_F)) = V_t \quad \frac{V_t}{I_{D0}} = R_{eff} = (R_S + R_F + g_m R_S R_F)$$

$$R_{eff} = R_D || R_{ext}$$

$$R_{ext} = R_D || R_S$$

$$V_t = I_{D0} \cdot R_D || R_{ext}$$

$$\frac{V_t}{I_{D0}} = R_{D0} = R_D || (R_S + R_F + g_m R_S R_F)$$

$$R_{D0} = \frac{R_D (R_S + R_F + g_m R_S R_F)}{R_D + R_S + R_F + g_m R_S R_F} = \frac{2 \cdot 2 \cdot (0,5 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega)}{2 \cdot 2 + 0,5 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega}$$

$$C_2 | R_i = \frac{2 \cdot 4,5}{6,5} \text{ k}\Omega = 1,385 \text{ k}\Omega$$

Resenja: Merisa Harcinovic