


5. U kolu sa slike dat je prostoperiodični generator $v_g(t)$ čija je efektivna vrednost napona 220V.

a) Odrediti prenosni odnos transformatora $n:1$ tako da je amplituda napona na svakom sekundaru 20V

$$\frac{n}{1} = \frac{220\sqrt{2}}{20} = 11\sqrt{2} \approx 15.6,$$


Ako bi primar imao 15.6 navojaka svaki od sekundara bi imao 1 navojak.

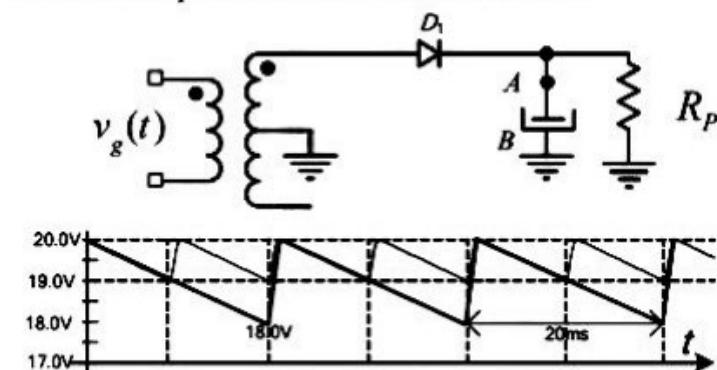b) c) Kada se odgovarajući kondenzator poveže u kolo, dobija se dijagram napona na potrošaču kao na slici. Nacrtati na istom dijagramu kako izgleda napon na potrošaču ukoliko se ukloni jedna od dioda. Precizno obeležiti periodu, minimum i maksimum napona. Smatrati da su diode idealne.



d) [5] Ukoliko bi kapacitivnost kondenzatora težila beskonačnosti, efektivna vrednost naizmenične komponente napona na potrošaču bi bila jednaka nuli, ali bi zato udarna struja bila beskonačna -> pregoreo bi transformator ili bi izbio osigurač.

(2)

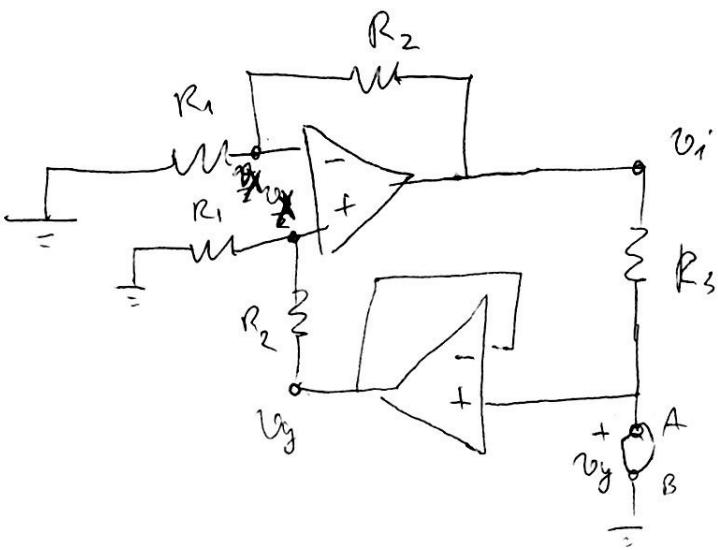


$$v_x = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_y$$

$$\underline{v_i - v_x} = \frac{v_x}{R_1}$$

$$v_i = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) v_x = v_y \quad v_i = v_y$$

$i_y = 0$

$R_{NL} = \infty$

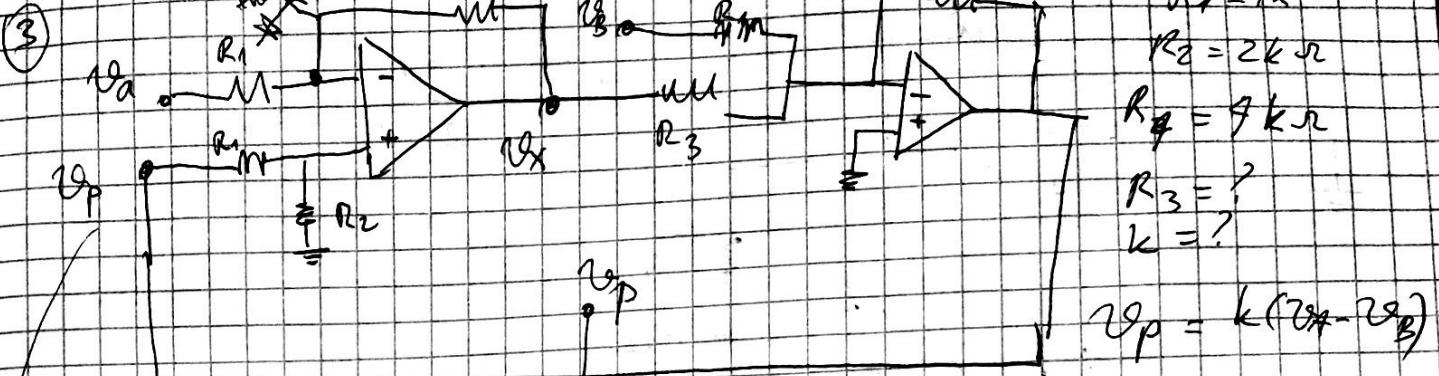

$$R_1 = 1k\Omega$$

$$R_2 = 2k\Omega$$

$$R_4 = 9k\Omega$$

$$R_3 = ?$$

$$k = ?$$

$$v_p = k(v_a - v_B)$$

$$v_p = -\frac{R_4}{R_1} v_B - \frac{R_4}{R_3} v_x$$

$$v_x = \frac{R_2}{R_1} (v_p - v_a)$$

$$v_p = -\frac{R_4}{R_1} v_B - \frac{R_4}{R_3} \cdot \frac{R_2}{R_1} (v_p - v_a)$$

$$v_p + \frac{R_4}{R_3} \cdot \frac{R_2}{R_1} v_p = -\frac{R_4}{R_1} v_B + \frac{R_4 R_2}{R_3 R_1} v_a$$

$$v_p = \frac{\frac{R_4}{R_1}}{1 + \frac{R_4 R_2}{R_3 R_1}} v_B + \frac{\frac{R_4 R_2}{R_3 R_1}}{1 + \frac{R_4 R_2}{R_3 R_1}} v_a$$


$$\frac{R_4}{R_1} = \frac{R_4 R_2}{R_3 R_1} \boxed{R_3 = R_2} = 2k\Omega$$

$$K = \frac{\frac{R_4}{R_1}}{1 + \frac{R_4}{R_1}} = \frac{\frac{R_4}{R_1}}{R_1 + R_4} = \frac{4}{5}$$

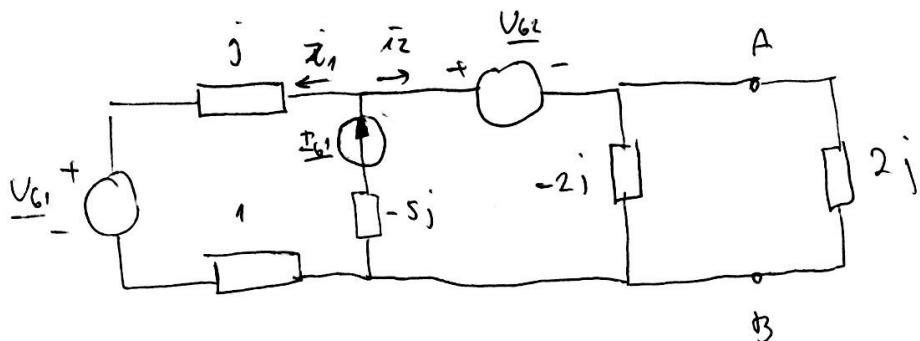c) $R_g < 1k\Omega$

5

$$\underline{U}_{61} = 1+j \quad \underline{U}_{62} = 2j \quad \underline{I}_G = -j$$



$$i_1 + i_2 = \underline{I}_G$$

$$\frac{2j}{1+j} \cdot \frac{1-j}{1-j} = \frac{2j+2}{2} = 1+j$$

$$-2j \cdot i_2 + \underline{U}_{62} - (1+j) i_1 - \underline{U}_{61} = 0$$

$$\frac{1-j}{1+j} \cdot \frac{1-j}{1-j} = \frac{(1-2j+1)}{2} = -j$$

$$-(1+j)i_1 - 2j i_2 = 1-j \quad / : 1+j$$

$$-i_1 - \frac{2j}{1+j} i_2 = \frac{1-j}{1+j}$$

$$(1+j) \parallel (-2j) = \frac{(1+j)(-2j)}{1-j} = -\frac{2j+2}{1-j} = 2$$

$$i_1 + i_2 = -j$$

$$-1-j$$

$$-i_1 - (1+j)i_2 = -j$$


$$U_T = -4j$$

$$-j i_2 = -2j$$

$$Z_T = 2 \Omega$$


$$\boxed{i_2 = 2}$$
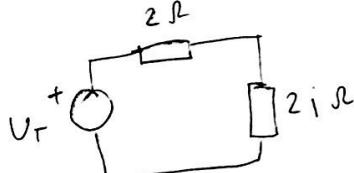
$$I = \frac{-2j}{1+j} \cdot \frac{1-j}{1-j} = -j(1-j) = -1-j$$



$$|I|^2 = 2 \quad S = 4j \quad P = 0W \quad Q = 4VAr$$
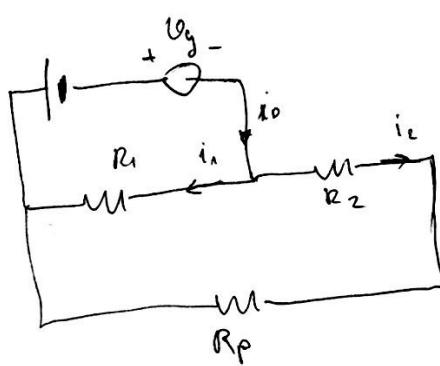
$$3) V_g = -12V \quad D_1: ON, \quad D_2: OFF$$



$$i_D = i_1 + i_2$$

$$\begin{aligned} i_1 R_1 + V_g + V_D &= 0 \\ i_1 &= -\frac{V_g + V_D}{R_1} \end{aligned}$$

$$i_2 \cdot (R_p + R_2) - i_1 R_1 = 0$$

$$i_2 (R_p + R_2) = -V_g - V_D$$

$$i_2 = -\frac{V_g + V_D}{R_p + R_2} = -\frac{V_g + V_D}{R_p + R_2}$$


$$i_1 + i_2 = -\frac{5V_g + 5V_D}{R} = i_D$$

Bei $V_g = -5V$ $D_1 \rightarrow OFF$

$$V_p = -\frac{3}{4}V_g - 0,525 \quad [10]$$

$$V_{D2} = \frac{1}{4}V_g - 0,7525 \quad \text{ausgeprägt, } i_2 \text{ OFF}$$
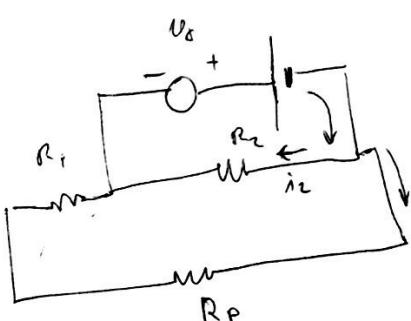
$$\begin{cases} V_p = 0V \quad [2] \\ V_g \in (-0,75, 0,75) \end{cases}$$



$$i_D = i_1 + i_2$$

$$i_2 R_2 + V_D - V_g = 0$$

$$i_2 = \frac{V_g - V_D}{R_2}$$

$$i_1 (R_1 + R_p) = V_g - V_D$$

$$i_1 = \frac{V_g - V_D}{R_1 + R_p}$$

$$i_D = \frac{5V_g - 5V_D}{R} \quad \text{ausgeprägt ON}$$

$$V_p = \frac{3}{4}V_g - 0,525 \quad [3] \quad V_g \in (0,75, 12)$$

$$V_{D2} = +i_1 R_1 - V_g = -V_g + \frac{1}{4}V_g - \frac{1}{4}V_D = -\frac{3}{4}V_g - \frac{1}{4}V_D < 0$$

